

Implementace procesoru ve VHDL

INP - cvičení 2


Zdeněk Vašíček, 2013
vasicek@fit.vutbr.cz

Implementace procesoru ve VHDL

1. Volba architektury
 - registrová, střadačová, zásobníková
 - Harward, Von Neumann
 - specifikace datové šířky
2. Návrh instrukční sady s ohledem na HW implementaci
3. Návrh blokového schema datové cesty
4. Přepis blokového schema do VHDL, implementace konečného automatu dle požadavků instrukční sady
 - v případě jednodušších procesorů obvykle jedna komponenta, jeden process

Realizace jednoduchého počítače

Zadání

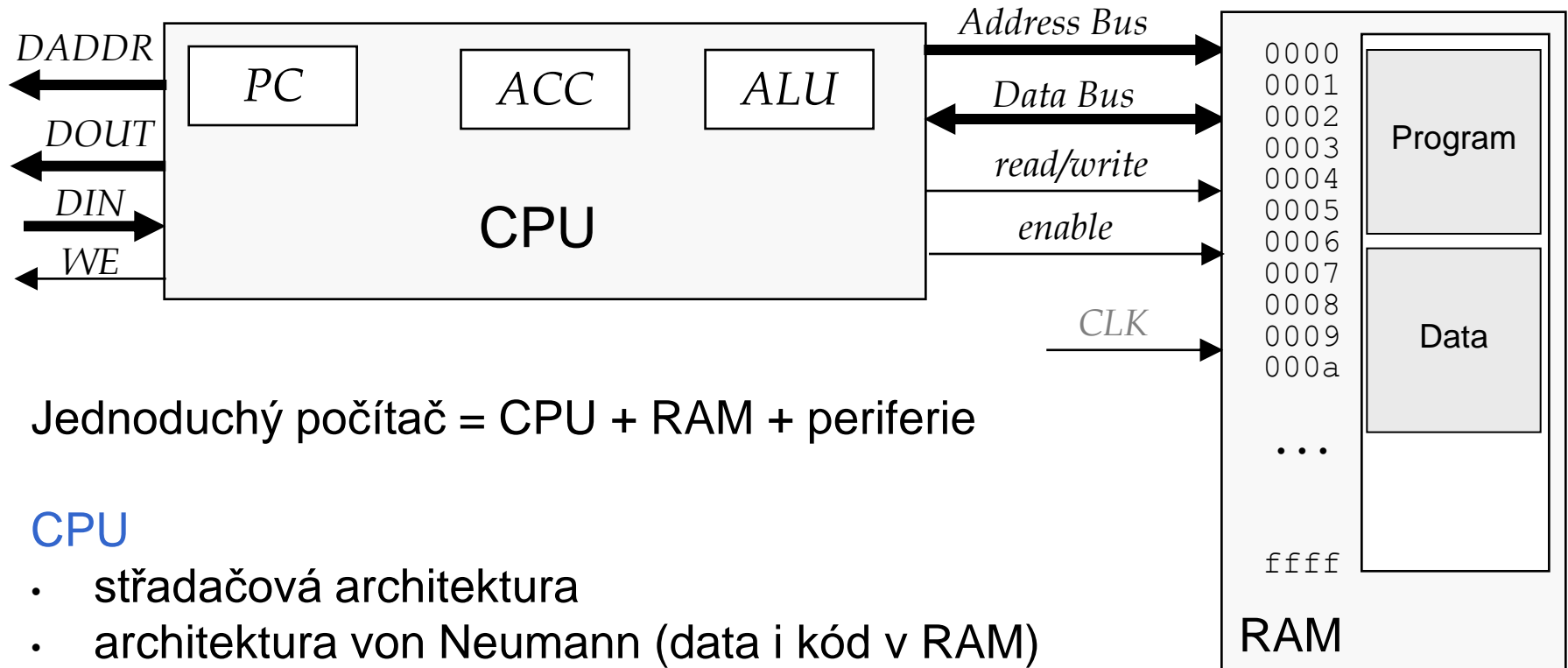

Jednoduchý počítač = CPU + RAM + periferie

CPU

- střadačová architektura
- architektura von Neumann (data i kód v RAM)
- vstupně-výstupní 16-bitové rozhraní

RAM

- synchronní paměť s organizací N x 16 bitů
- komunikace přes sběrnici (šetření zdrojů)

Sada instrukcí

Zadání

Operační znak	Instrukce	Popis
0000	halt	zastav provádění programu
0001	negate	vytvoř dvojkový doplněk z ACC
0002	accdec	zvyš hodnotu ACC o jedna
0003	accinc	sniž hodnotu ACC o jedna
000F	nop	prázdná operace
01xx	outp	zapiš hodnotu ACC na port s adresou xx
02xx	inp	načti do ACC hodnotu z portu s adresou xx
1xxx	mload	nahrej do ACC hodnotu xxx
2xxx	dload	nahrej do ACC hodnotu z adresy xxx
3xxx	iload	nahrej do ACC hodnotu, která je uložena na adrese, kterou definuje obsah buňky xxx
4xxx	dstore	ulož hodnotu z ACC na adresu xxx
5xxx	istore	ulož hodnotu z ACC na adresu, která je určena hodnotou paměťové buňky s adresou xxx

Sada instrukcí

Zadání


Operační znak	Instrukce	Popis
6xxx	branch	změň PC na xxx
7xxx	brzero	změň PC na xxx jestliže $ACC = 0$
8xxx	brpos	změň PC na xxx jestliže $ACC > 0$
9xxx	brneg	změň PC na xxx jestliže $ACC < 0$
Axxx	madd	přičti k ACC obsah paměťové buňky na adrese xxx
Fxxx	ijump	nepřímý skok na adresu uloženou na adrese xxx

Pomocí této poměrně strohé instrukční sady lze implementovat libovolný algoritmus.


Instrukční cyklus - FSM

Procesor neustále vykonává tyto operace

- **Načtení instrukce** (Instruction fetch)
 - *PC* je použit pro čtení slova z paměti
 - *PC* je inkrementován, zápis slova do instrukčního registru
- **Dekódování instrukce** (Instruction decode)
 - podle nejvyšších 4,8,12,16 bitů se určí, co se bude dělat
 - aktivují se příslušné obvody
- **Provedení instrukce** (Instruction execution)
 - načtení dalších potřebných slov
 - zápis do paměti
 - modifikace *PC*, *ACC* apod.
 - může trvat různý počet taktů dle typu instrukce

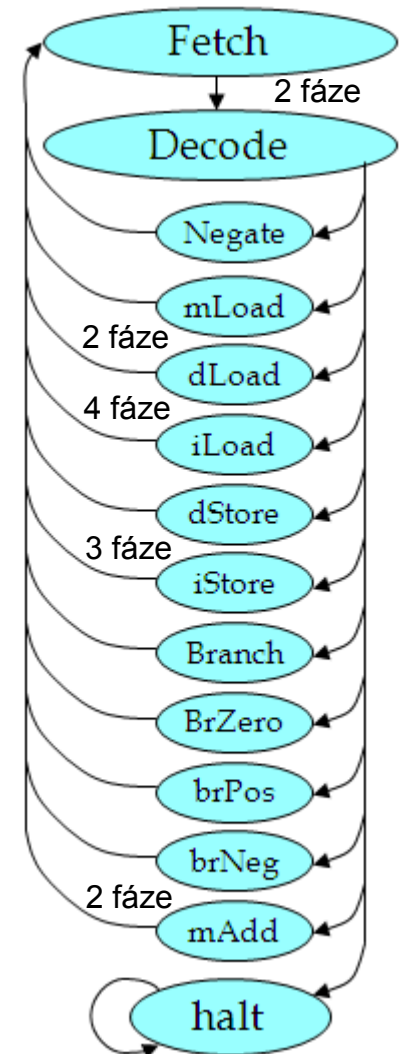


Architektura procesoru a jeho činnost

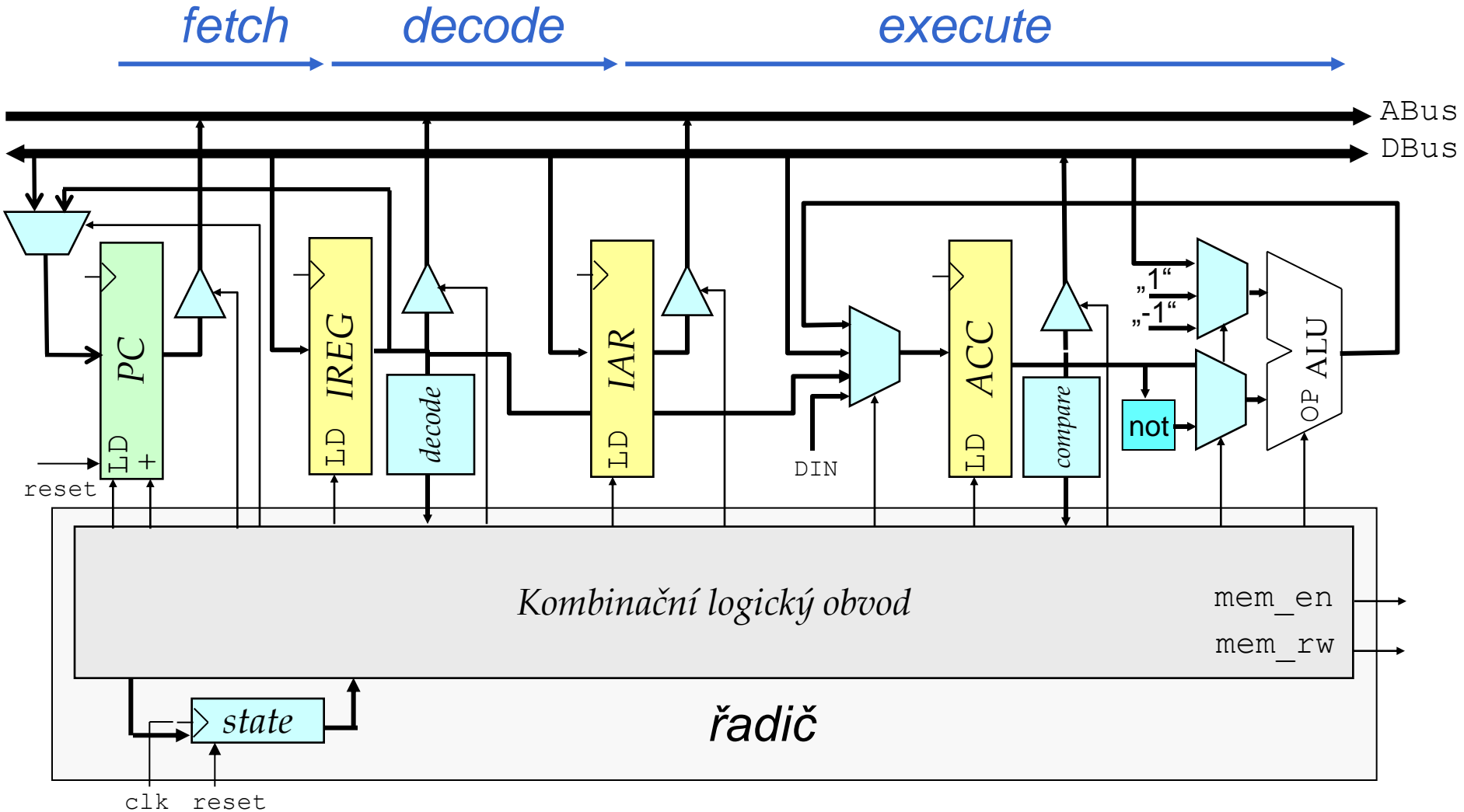

RAM

- RAM (*random access memory*)
 - když $EN = 1$ a $RDWR = 1$, $DBUS$ obsahuje hodnotu uloženou na pozici, kterou definuje $ABUS$
 - když $EN = 1$ a $RDWR = 0$, hodnota na $DBUS$ přepíše data uložená na adrese vystavené na $ABUS$
 - jinak je na $DBUS$ stav vysoké impedance
- Pro implementaci budeme uvažovat **synchronní** paměť RAM, protože lze na rozdíl od asynchronní varianty efektivně implementovat v FPGA
- VHDL implementace paměti RAM
 - **efektivní implementace: nesmí mít RESET, musí být synchronní**
 - možnosti zápisu: process (signal, shared variable) nebo strukturní popis využívající vestavěné blokové synchronní paměti BRAM

 

VHDL model synchronní paměti RAM

```
entity ram is
  port (
    CLK, EN, RDWR: in STD_LOGIC;
    ABUS: in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    DBUS: inout STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0)
  );
end ram;
```

Paměť jako
pole 16b slov

```
type t_ram is array (0 to 2**10-1) of std_logic_vector (15 downto 0);
signal ram: t_ram := (x"0201", x"0003", x"0101", others=>x"0000");
```

```
DBUS <= dout when EN = '1' else (others => 'Z');
```

```
process (CLK)
begin
  if (CLK'event) and (CLK = '1') then
    if (EN = '1') then
      if (RDWR = '0') then
        ram(conv_integer(ABUS(9 downto 0))) <= DBUS;
      end if;
      dout <= ram(conv_integer(ABUS(9 downto 0)));
    end if;
  end if;
end process;
```



Inicializace
obsahu paměti
(není nutné)

Zápis na pozici
určenou adresou

čtení z pozice
určené adresou

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

Simulace a časování synchronní RAM

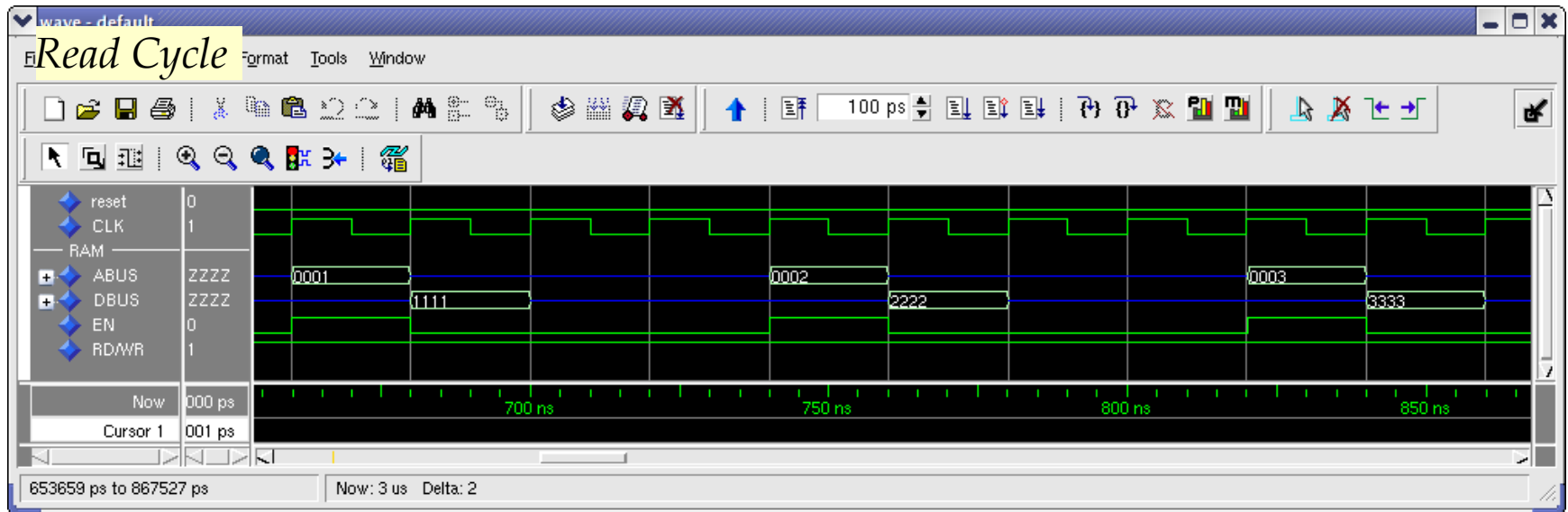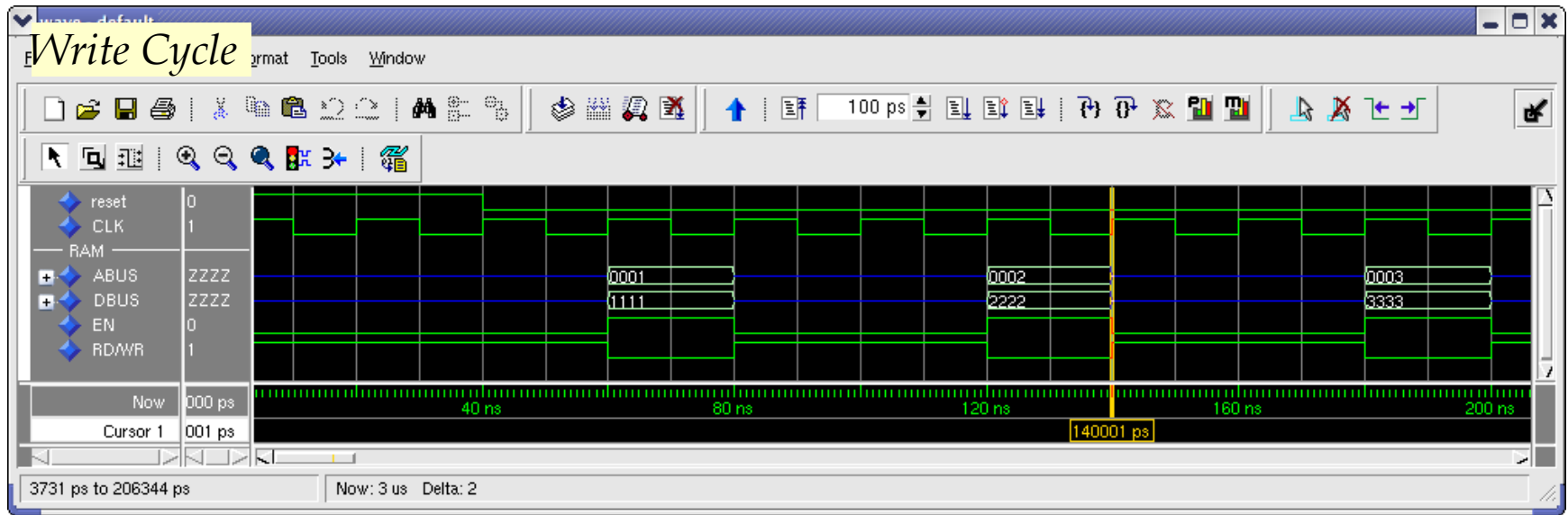

Model CPU ve VHDL

Entita

```
entity cpu is
```

```
port (
```

```
  RESET : in std_logic;
```

```
  CLK   : in std_logic;
```

```
  CE    : in std_logic;
```

```
-- BUS
```

```
ABUS  : out std_logic_vector(15 downto 0);
```

```
DBUS  : inout std_logic_vector(15 downto 0);
```

```
EN     : out std_logic;
```

```
RDWR   : out std_logic
```

```
-- I/O port
```

```
DADDR  : out std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
DOUT   : out std_logic_vector(15 downto 0);
```

```
DIN    : in std_logic_vector(15 downto 0);
```


```
DWE    : out std_logic;
```

```
);
```

```
end cpu;
```

Asynchronní
nulování

Povolení
činnosti
(chip enable)

 

Implementace datové cesty

Programový čítač (PC)

```
signal pc_reg : std_logic_vector(15 downto 0);
signal pc_ld  : std_logic;
signal pc_inc : std_logic;
```

```
-- Program counter PC
```

```
pc_cntr: process (RESET, CLK)
```

```
begin
```

```
    if (RESET='1') then
```

```
        pc_reg <= (others=>'0');
```

```
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
```

```
        if (pc_ld='1') then
```

```
            pc_reg <= pc_mx;
```

```
        elsif (pc_inc='1') then
```

```
            pc_reg <= pc_reg + 1;
```

```
        end if;
```


```
    end if;
```

```
end process;
```

```
pc_mx <= "0000" & ireg_reg(11 downto 0) when
    pc_mx_sel="00" else DBUS
```

```
-- Tristate driver
```
 
```
ABUS <= pc_reg when (pc_abus = '1')
    else (others => 'Z');
```



Hodnotu čítače lze

- inkrementovat
- přepsat hodnotou na DBUS (instrukce ijump)
- přepsat hodnotou v IREG (skoky ne/podmíněné)

Instrukční a adresový registr (IREG, IAR)


```
signal ireg_reg : std_logic_vector(15 downto 0);
signal ireg_ld  : std_logic;
```

```
-- Instruction register IREG
```

```
ireg: process (RESET, CLK)
begin
    if (RESET='1') then
        ireg_reg <= (others=>'0');
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
        if (ireg_ld='1') then
            ireg_reg <= DBUS;
        end if;
    end if;
end process;
```

```
-- Indirect address register IAR
```
 
```
iar: process (RESET, CLK)
begin
    if (RESET='1') then
        iar_reg <= (others=>'0');
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
        if (iar_ld='1') then
            iar_reg <= DBUS;
        end if;
    end if;
end process;
```



```
-- Tristate driver
```

```
ABUS <= "0000" & ireg_reg(11 downto 0)
    when (ireg_abus = '1')
    else (others=>'Z');
```

```
ABUS <= iar_reg when (iar_abus = '1')
    else (others=>'Z');
```


```
--IREG sign extension
```

```
ireg_sgnext <= "1111" when ireg_reg(11)='1'
    else "0000";
```

Instrukční dekodér

```
type inst_type is (halt, negate, mload, dload, iload,
  dstore, istore, branch, brzero, ... );
signal ireg_dec  : inst_type;

--Instruction decoder
process (ireg)
begin
  case (ireg(15 downto 12)) is
    when X"0" =>
      case (ireg_reg(11 downto 8)) is
        when X"0" =>
          case (ireg_reg(3 downto 0)) is
            when X"0"    => ireg_dec <= halt;
            when X"1"    => ireg_dec <= negate;
            ...
            when others => ireg_dec <= halt;
          end case;
        when X"1" => ireg_dec <= outp;
        when X"2" => ireg_dec <= inp;
        when others => ireg_dec <= halt;
      end case;
    when X"1" => ireg_dec <= mload;
    when X"2" => ireg_dec <= dload;
    ...
    when others => ireg_dec <= halt;
  end case;
end process;
```

 

Operační znak	Instrukce
0000	halt
0001	negate
...	...
01xx	outp
02xx	inp
1xxx	mload
2xxx	dload
...	...
Fxxx	ijump

Akumulátor (ACC)


```
signal acc_reg      : std_logic_vector(15 downto 0);
signal acc_ld       : std_logic;
signal acc_mx       : std_logic_vector(15 downto 0);
signal accmx_sel    : std_logic_vector(1 downto 0);
signal acc_zero     : std_logic;
signal acc_neg      : std_logic;
signal acc_pos      : std_logic;
```

-- ACC data multiplexor

```
with accmx_sel select
acc_mx <= ireg_sgnext & ireg_reg(11 downto 0)
    when "00",
    DBUS    when "01",
    DIN     when "10",
    alu_out when others;
```

-- Accumulator register ACC
 
```
accreg: process(RESET, CLK)
begin
    if (RESET='1') then
        acc_reg <= (others=>'0');
    elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
        if (acc_ld='1') then
            acc_reg <= acc_mx;
        end if;
    end if;
end process;
```



-- ACC flags comparator

```
acc_zero <= '1' when (acc_reg = X"0000")
           else '0';
acc_neg  <= '1' when (acc_reg(15) = '1')
           else '0';
acc_pos  <= '1' when (acc_reg(15) = '0')
           and (acc_zero='0')
           else '0';
```


Aritmeticko logická jednotka (ALU)

```
type aluoper_type is (alu_add, alu_and, ... );
signal alu_oper : aluoper_type;
signal alu_op0, alu_op1 : std_logic_vector(15 downto 0);
signal alu_out : std_logic_vector(15 downto 0);
signal alu_mx1_sel : std_logic_vector(1 downto 0);
signal alu_mx2_sel : std_logic;



-- Operands multiplexors
alu_op0 <= DBUS      when alu_mx1_sel="00"
          X"0001"    when alu_mx1_sel="01"
          else X"1111";

alu_op1 <= acc_reg  when alu_mx2_sel='0'
          else (not acc_reg);

-- ALU
with alu_oper select
  alu_out <= alu_op0 + alu_op1 when alu_add,
             alu_op0 and alu_op1 when alu_and,
             ...
             alu_op1 when others;
```

Navržená ALU je schopna

  
- inkrementovat a dekrementovat obsah ACC
 - vytvořit jedničkový (negace) a dvojkový doplněk k ACC
 - provádět operace: add, sub, and, ... s ACC a hodnotou na DBUS
- Přepsání ACC hodnotou na DBUS je implementováno v ACC




Aritmeticko logická jednotka (ALU)

Podporované operace nad ACC

 - Inkrementace obsahu ACC
($ACC \leq ACC + 1$)



 
- Dekrementace obsahu ACC
($ACC \leq ACC - 1$)




Aritmeticko logická jednotka (ALU)

Podporované operace nad ACC

 - Negace ACC
(jedničkový doplněk)
($ACC \leftarrow \text{not } ACC$)



 
- Inverze ACC
(dvojkový doplněk)
($ACC \leftarrow \text{neg } ACC$)



Aritmeticko logická jednotka (ALU)

Podporované operace nad ACC

 
- Operace s DBUS a ACC dle možností ALU
($ACC \leftarrow DBUS \text{ op } ACC$)



Implementace řídicí cesty

Řadič

FSM

 

deklarace signálů

```
type fsm_state is (sidle, sfetch0, sfetch1, sdecode,
  sbranch, shalt, snop, smload, snegate, smadd0,
  smadd1, sdload0, sdload1, sdstore, siload0,
  siload1, siload2, siload3, sistore0, sistore1,
  sistore2, saccdec, saccinc, sijump0, sijump1,
  soutp, sinp);
```

```
signal pstate : fsm_state;
```

```
signal nstate : fsm_state;
```

registr aktuálního stavu

```
--FSM present state
fsm_pstate: process (RESET, CLK)
begin
  if (RESET='1') then
    pstate <= sidle;
  elsif (CLK'event) and (CLK='1') then
    if (CE = '1') then
      pstate <= nstate;
    end if;
  end if;
end process;
```

Řadič – 1/3

logika následujícího stavu a výstupní logika

```
--FSM next state logic,  
--Output logic (Moore FSM)
```

```
nsl: process (pstate,  
             ireg_dec, acc_zero,  
             acc_pos, acc_neg)
```

```
begin
```

```
    -- INIT
```

```
    EN <= '0';
```

```
    DWE <= '0';
```

```
    RDWR <= '1';
```

```
    ireg_ld <= '0';
```

```
    ireg_abus <= '0';
```

```
    pc_inc <= '0';
```

```
    pc_ld <= '0';
```

```
    pc_abus <= '0';
```

```
    pc_mx_sel <= "00";
```

```
    iar_ld <= '0';
```

```
    iar_abus <= '0';
```

```
    acc_mx_sel <= "00";
```

```
    acc_ld <= '0';
```

```
    alu_mx1_sel <= "01";
```

```
    alu_mx2_sel <= '0';
```

```
    alu_oper <= alu_add;
```

```
    dbus_sel <= '0';
```

```
case pstate is
```

```
    -- IDLE
```

```
when sidle =>
```

```
    nstate <= sfetch0;
```

```
    -- INSTRUCTION FETCH
```

```
when sfetch0 =>
```

```
    nstate <= sfetch1;
```

```
    pc_abus <= '1';
```

```
    EN <= '1';
```

```
when sfetch1 =>
```

```
    ireg_ld <= '1';
```

```
    nstate <= sdecode;
```

```
    -- INSTRUCTION DECODE
```

```
when sdecode =>
```

```
    case ireg_dec is
```

```
        when halt =>
```

```
            nstate <= halt;
```

```
        when nop =>
```

```
            nstate <= snop;
```

```
        when branch =>
```

```
            nstate <= sbranch;
```

```
        when brzero =>
```

```
            if (acc_zero='1') then
```

```
                nstate <= sbranch;
```

```
            else
```

```
                nstate <= snop;
```

```
            end if;
```

```
when brpos =>
```

```
    if (acc_pos='1') then
```

```
        nstate <= sbranch;
```

```
    else
```

```
        nstate <= snop;
```

```
    end if;
```

```
when brneg =>
```

```
    if (acc_neg='1') then
```

```
        nstate <= sbranch;
```

```
    else
```

```
        nstate <= snop;
```

```
    end if;
```

```
when accdec =>
```

```
    nstate <= saccdec;
```

```
when accinc =>
```

```
    nstate <= saccinc;
```

```
when add =>
```

```
    nstate <= sadd0;
```

```
when dload =>
```

```
    nstate <= sdload0;
```

```
when dstore =>
```

```
    nstate <= sdstore;
```

```
when iload =>
```

```
    nstate <= siload0;
```

```
when istore =>
```

```
    nstate <= sistore0;
```

```
...
```

```
when others =>
```

```
    nstate <= shalt;
```

```
end case;
```

Q: proč je při vykonávání instrukce brzero, brpos, brneg přechod do stavu snop?

Řadič – 2/3

logika následujícího stavu a výstupní logika

```
-- HALT
when shalt =>
    nstate <= shalt;

-- BRANCH
when sbranch =>
    nstate <= sfetch0;
    pc_ld <= '1';

-- NOP
when snop =>
    nstate <= sfetch0;
    pc_inc <= '1';

-- LOAD IMMEDIATE
when smload =>
    nstate <= sfetch0;
    acc_mx_sel <= "00";
    acc_ld <= '1';
    pc_inc <= '1';

-- NEGATE
when snegate =>
    nstate <= sfetch0;
    acc_mx_sel <= "11";
    alu_oper <= alu_add;
    alu_mx1_sel <= "01";
    alu_mx2_sel <= '1';
    acc_ld <= '1';
    pc_inc <= '1';
```

```
-- ACC DEC
when saccdec =>
    nstate <= sfetch0;
    acc_mx_sel <= "11";
    alu_oper <= alu_add;
    alu_mx1_sel <= "11";
    alu_mx2_sel <= '0';
    acc_ld <= '1';
    pc_inc <= '1';

-- ACC INC
when saccinc =>
    nstate <= sfetch0;
    acc_mx_sel <= "11";
    alu_oper <= alu_add;
    alu_mx1_sel <= "01";
    alu_mx2_sel <= '0';
    acc_ld <= '1';
    pc_inc <= '1';
```

```
-- ADD
when smadd0 => --phase 0
    nstate <= smadd1;
    ireg_abus <= '1';
    EN <= '1';
```

```
when smadd1 => --phase 1
    nstate <= sfetch0;
    alu_oper <= alu_add;
    acc_mx_sel <= "11";
    alu_mx1_sel <= "00";
    alu_mx2_sel <= '0';
    acc_ld <= '1';
    pc_inc <= '1';

-- LOAD DIRECT
when sdload0 => --phase 0
    nstate <= sdload1;
    ireg_abus <= '1';
    EN <= '1';

when sdload1 => --phase 1
    nstate <= sfetch0;
    acc_mx_sel <= "01";
    acc_ld <= '1';
    pc_inc <= '1';

-- STORE DIRECT
when sdstore =>
    nstate <= sfetch0;
    dbus_sel <= '1';
    ireg_abus <= '1';
    EN <= '1';
    RDWR <= '0';
    pc_inc <= '1';
```


Řadič – 3/3

logika následujícího stavu a výstupní logika

```
-- LOAD INDIRECT
when siload0 => --phase 0
    nstate <= siload1;
    ireg_abus <= '1';
    EN <= '1';

when siload1 => --phase 1
    nstate <= siload2;
    iar_ld <= '1';

when siload2 => --phase 2
    nstate <= siload3;
    iar_abus <= '1';
    EN <= '1';

when siload3 => --phase 3
    nstate <= sfetch0;
    acc_mx_sel <= "01";
    acc_ld <= '1';
    pc_inc <= '1';
```

```
-- STORE INDIRECT
when sistore0 => --phase 0
    nstate <= sistore1;
    ireg_abus <= '1';
    EN <= '1';

when sistore1 => --phase 1
    nstate <= sistore2;
    iar_ld <= '1';

when sistore2 => --phase 2
    nstate <= sfetch0;
    iar_abus <= '1';
    dbus_sel <= '1';
    EN <= '1';
    RDWR <= '0';
    pc_inc <= '1';
```

```
-- INDIRECT JUMP
when sijump0 => --phase 0
    nstate <= sijump1;
    ireg_abus <= '1';
    EN <= '1';

when sijump1 => --phase 1
    nstate <= sfetch0;
    iar_ld <= '1';
    pc_ld <= '1';
    pc_mx_sel <= "11";

-- PORT OUTPUT
when soutp =>
    nstate <= sfetch0;
    DWE <= '1';
    pc_inc <= '1';


-- PORT INPUT
when sinp =>
    nstate <= sfetch0;
    acc_mx_sel <= "10";
    acc_ld <= '1';
    pc_inc <= '1';

when others =>
    null;


end case;
end process;
```

Q: proč vykonání instrukce iload trvá 4 a istore jen 3 takty?


Příklad: DLOAD acc, m[04]

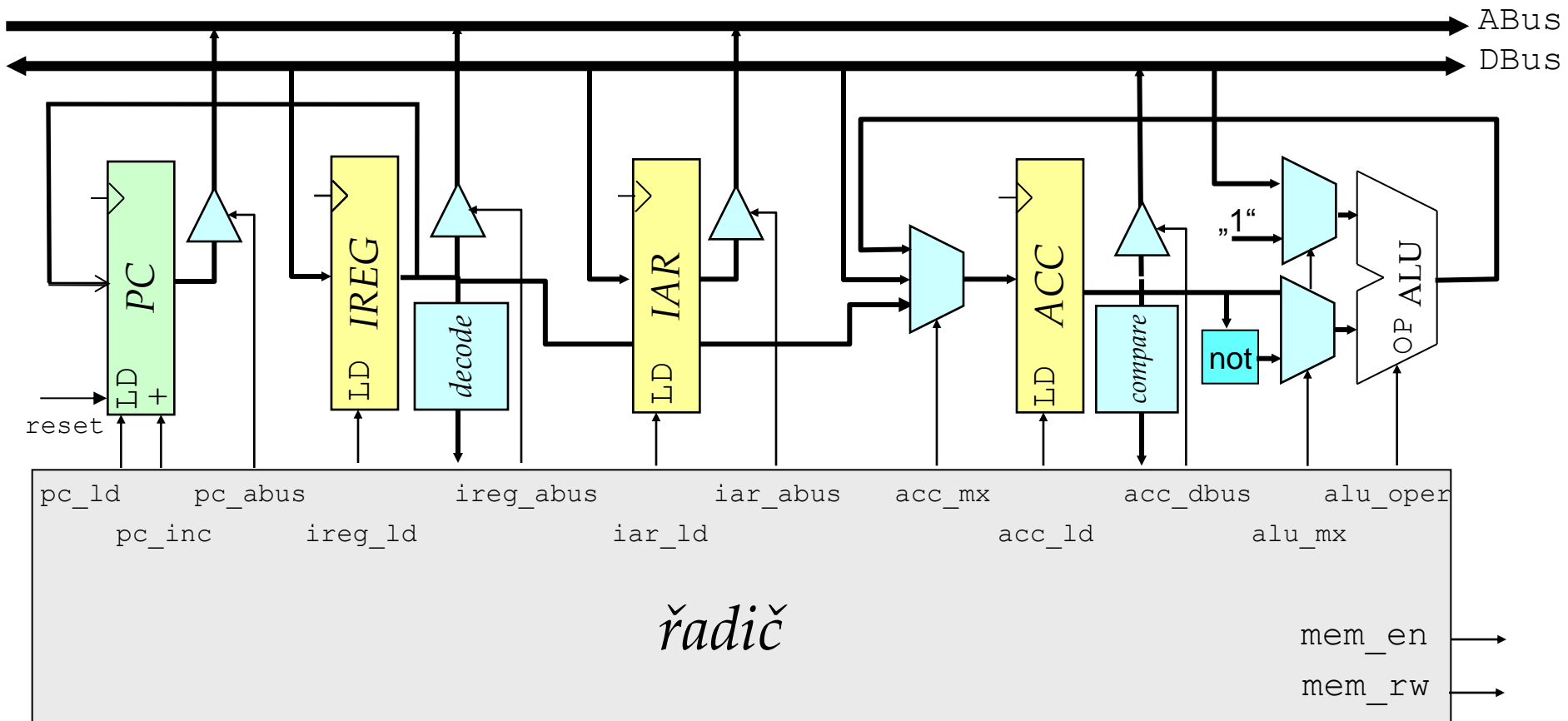


Příklad: DLOAD acc, m[04]

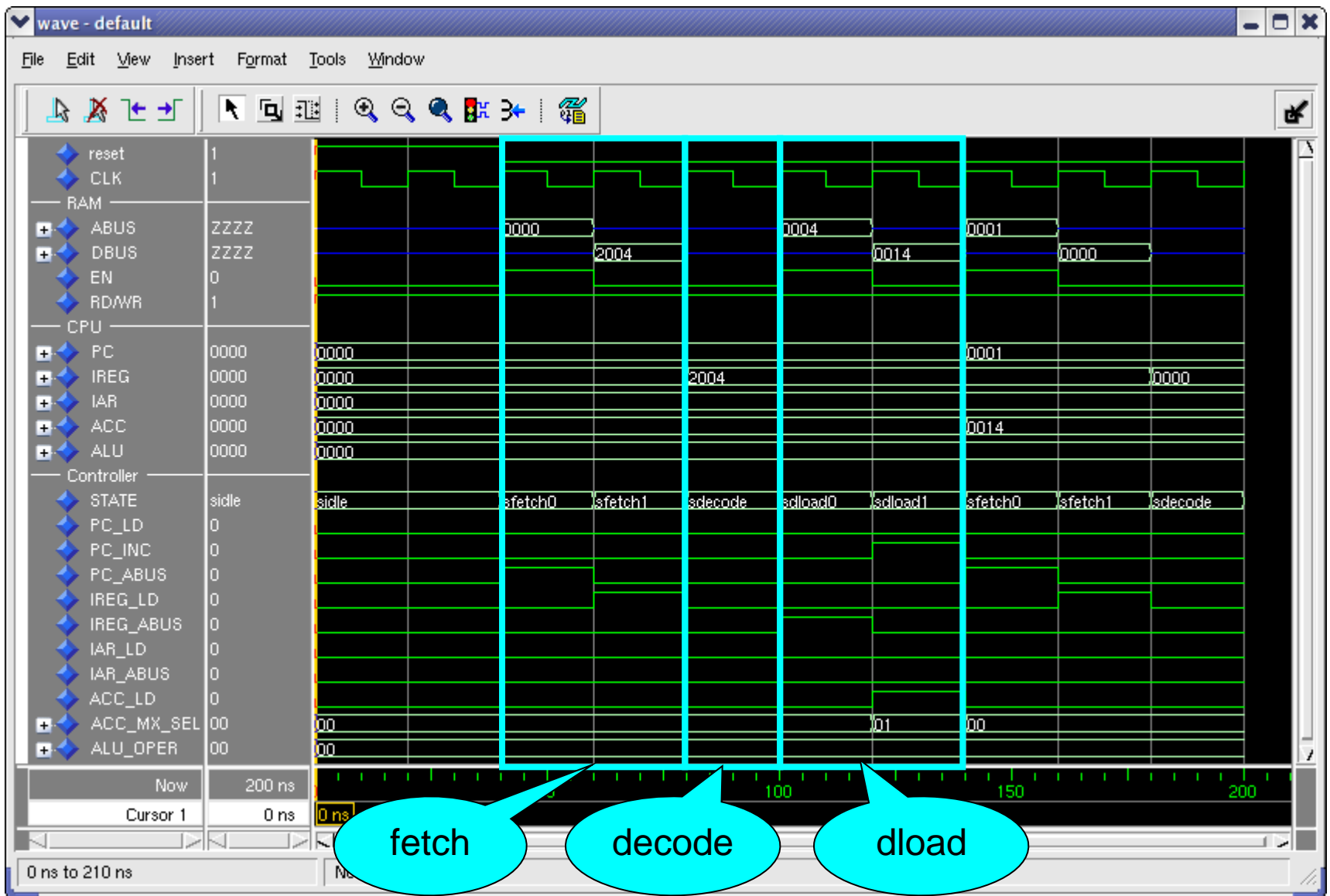


Příklad: ILOAD acc, *m[05]

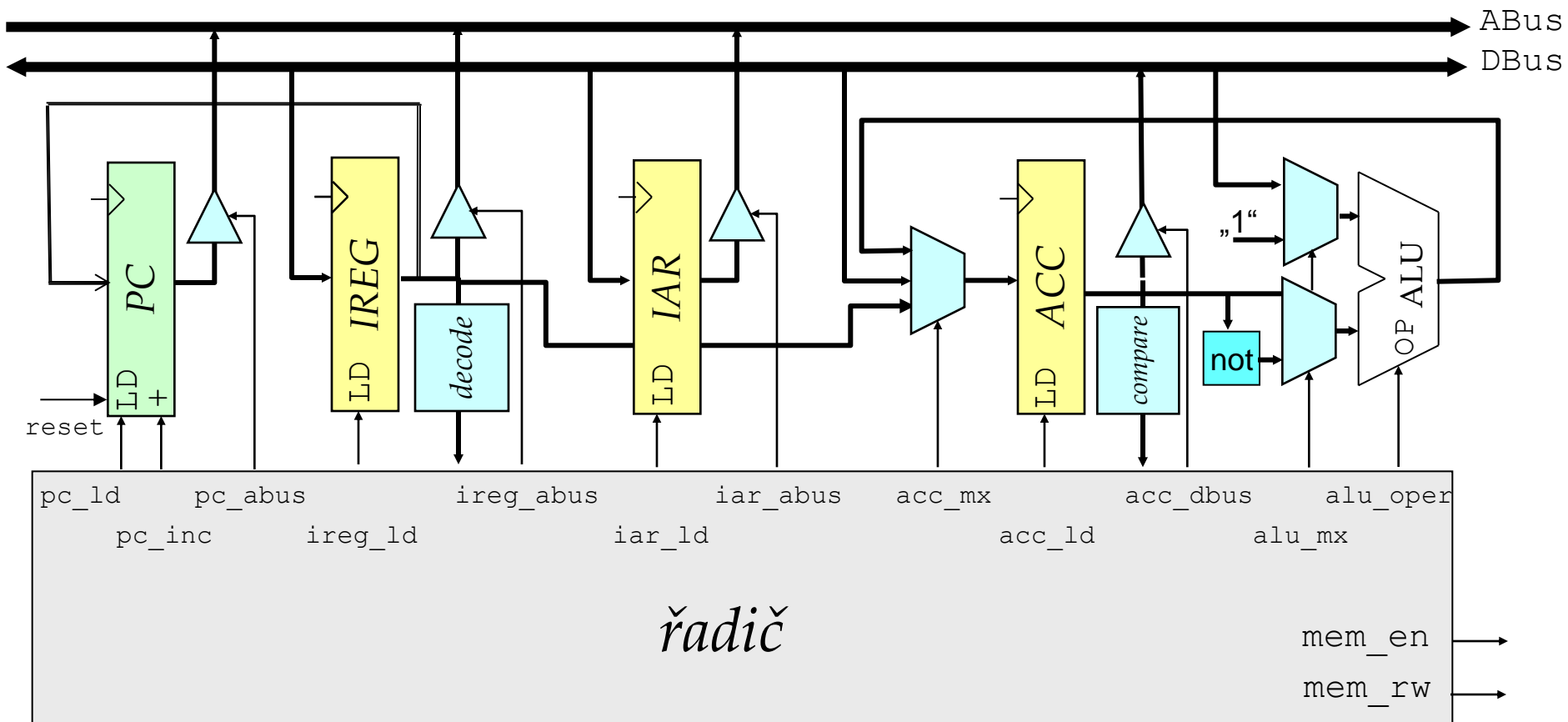


Příklad: ILOAD acc, *m[05]

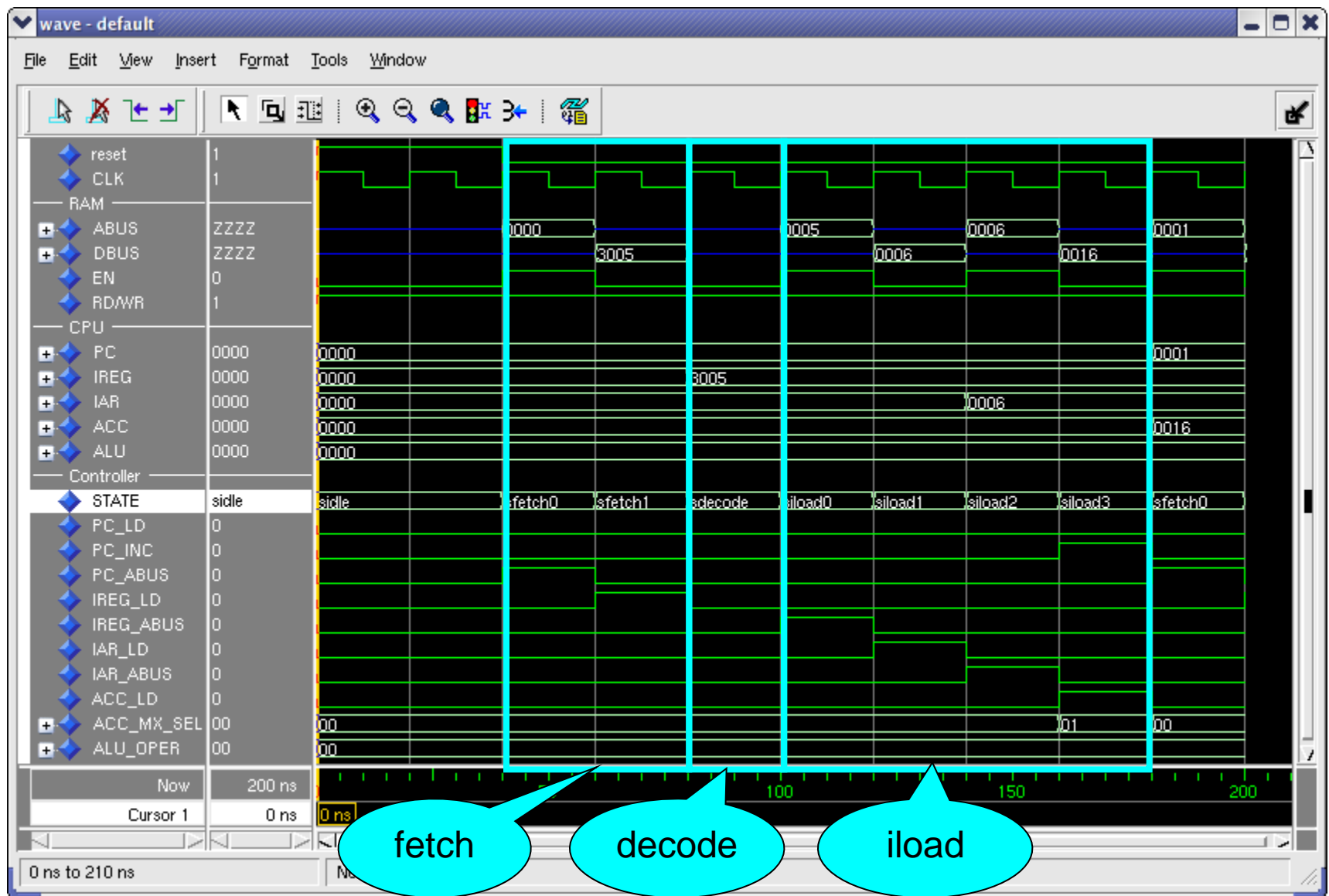


Příklad: DSTORE m[04], acc

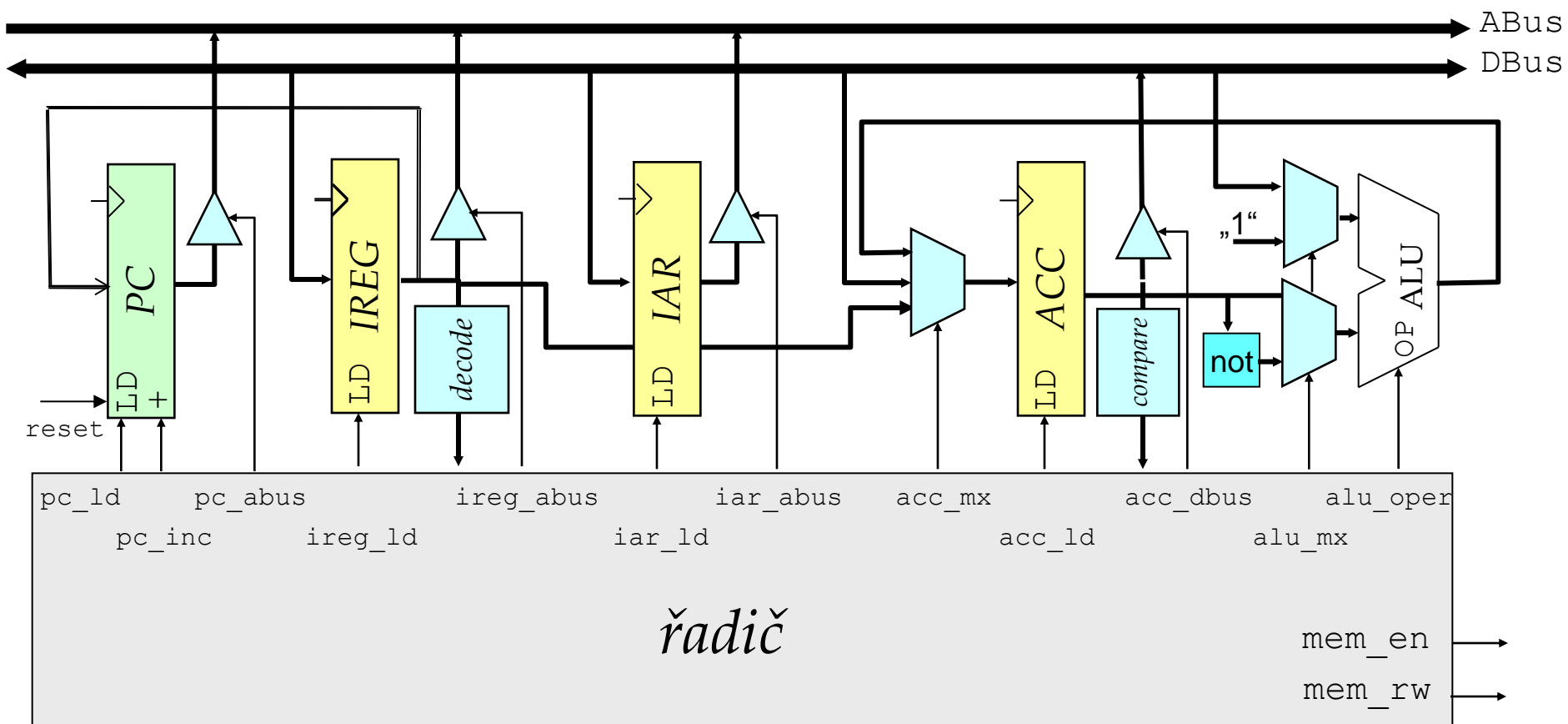


Příklad: DSTORE m[04], acc

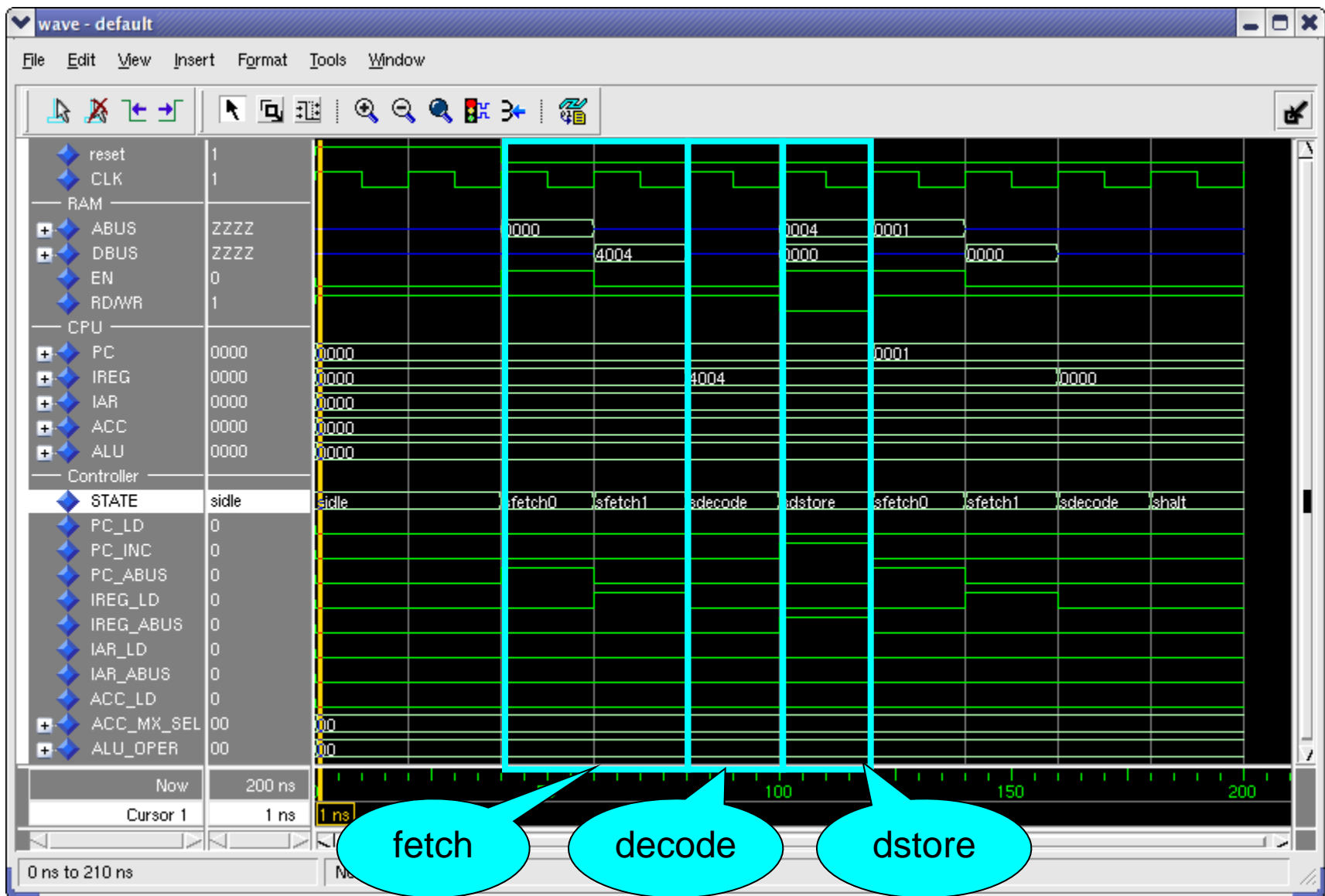


Příklad: ISTORE *m[05], acc

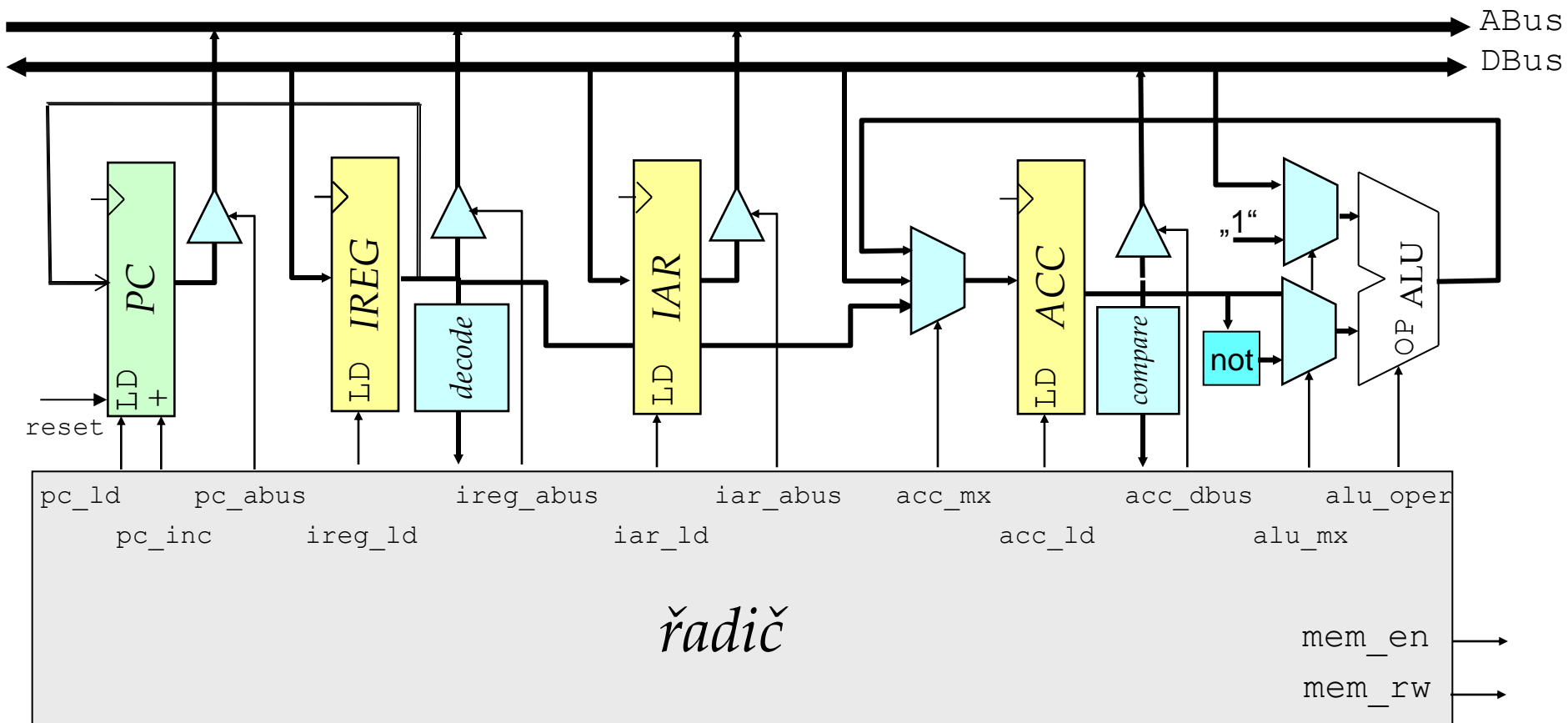


Příklad: ISTORE *m[05], acc

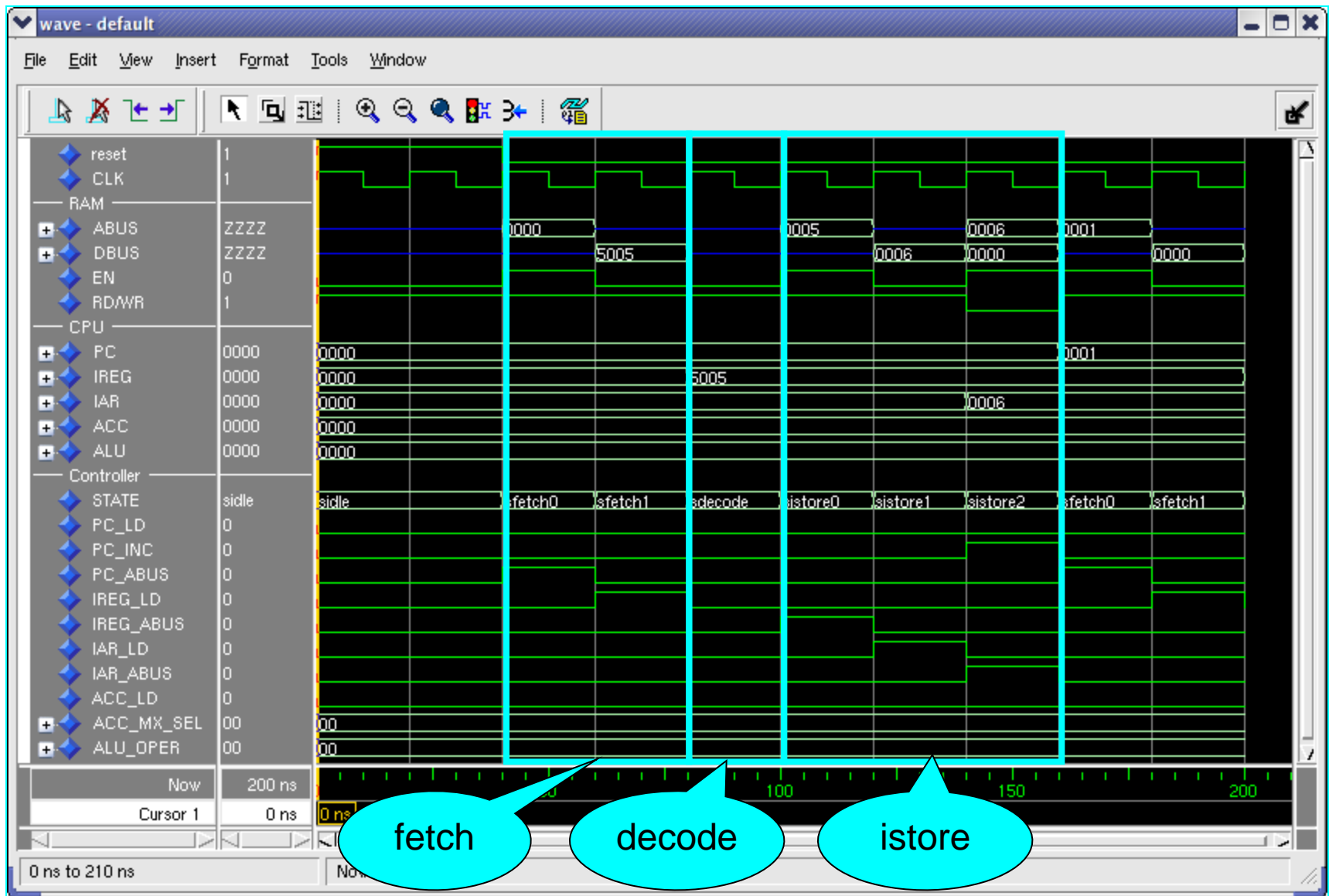


Příklad: ADD acc, m[08]

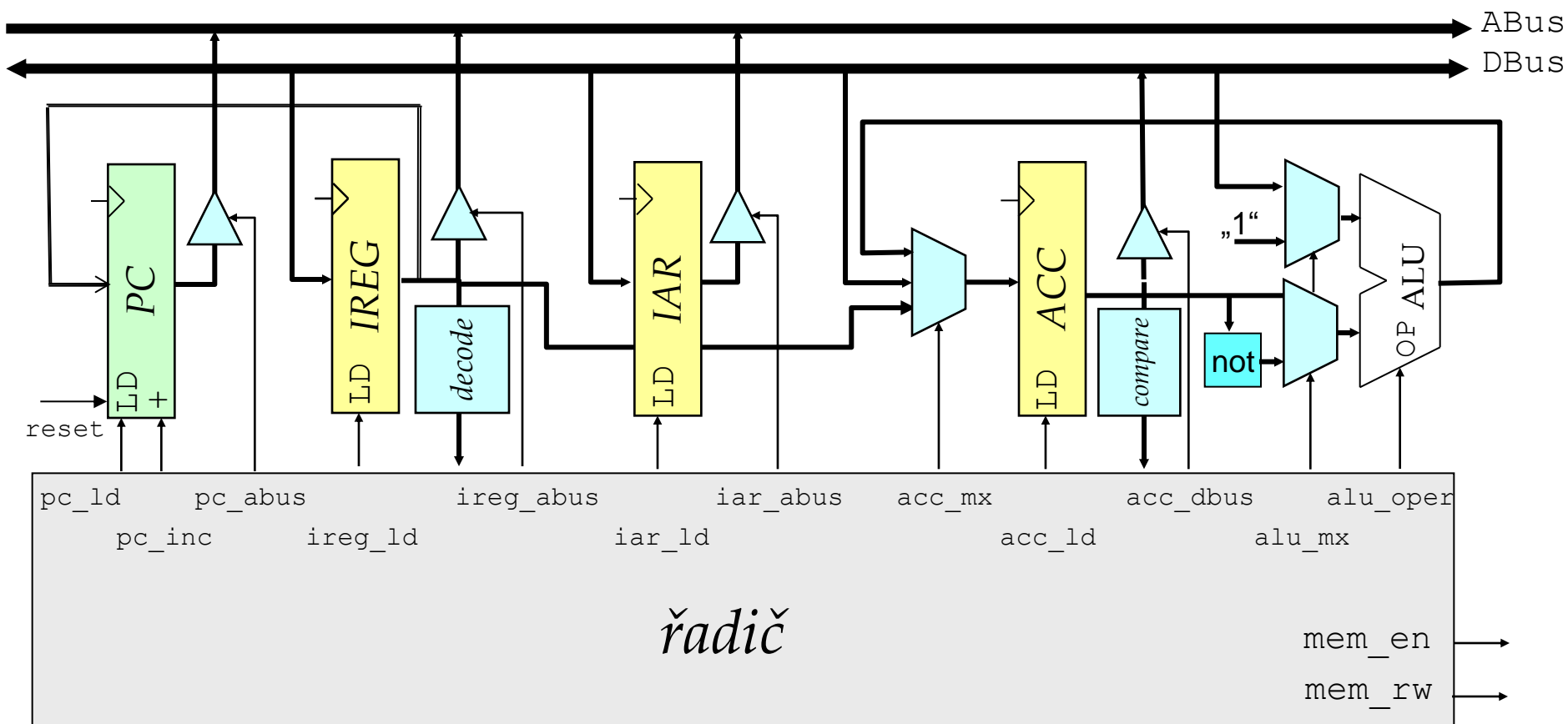


Příklad: ADD acc, m[08]

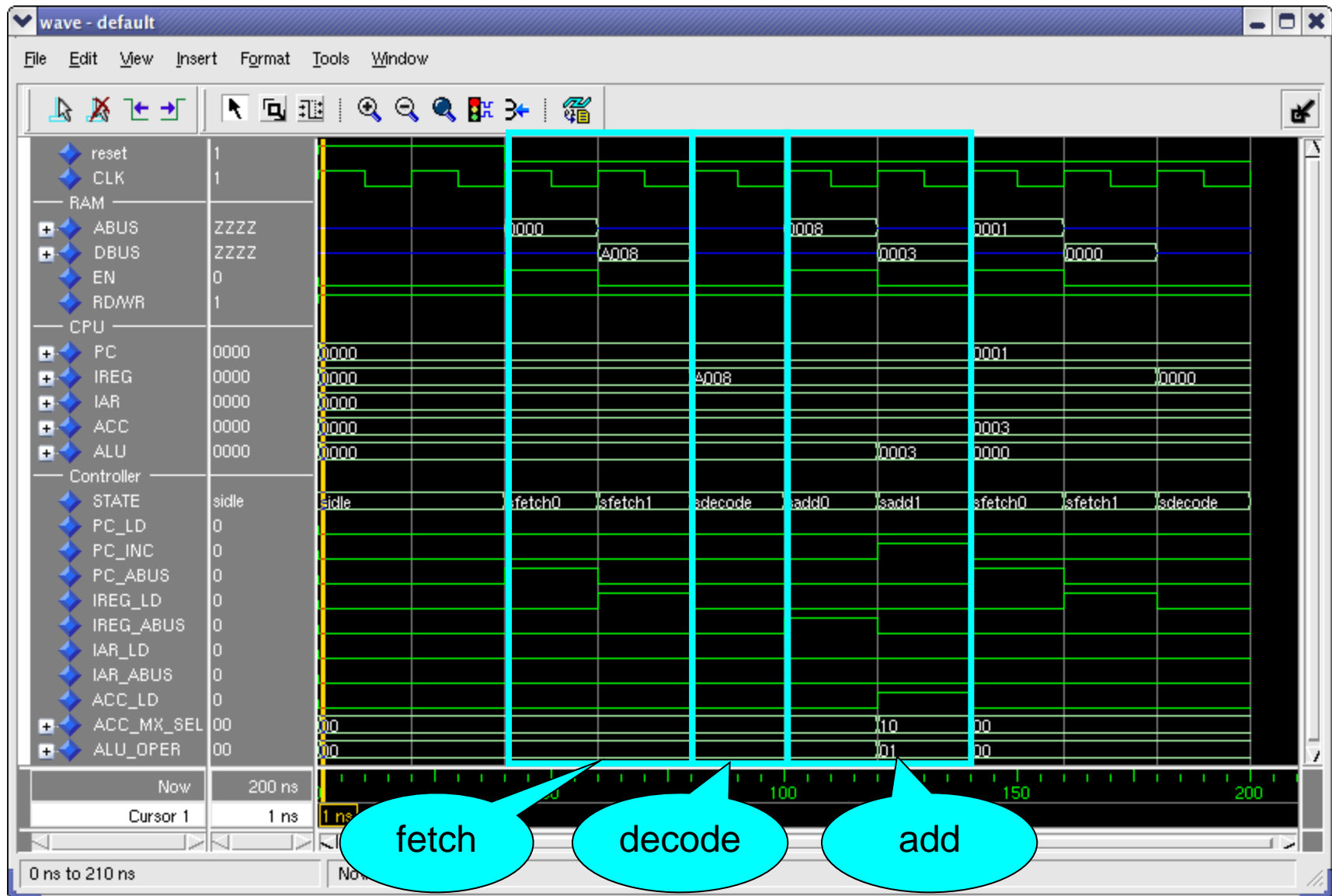

Příklad: BRANCH 05

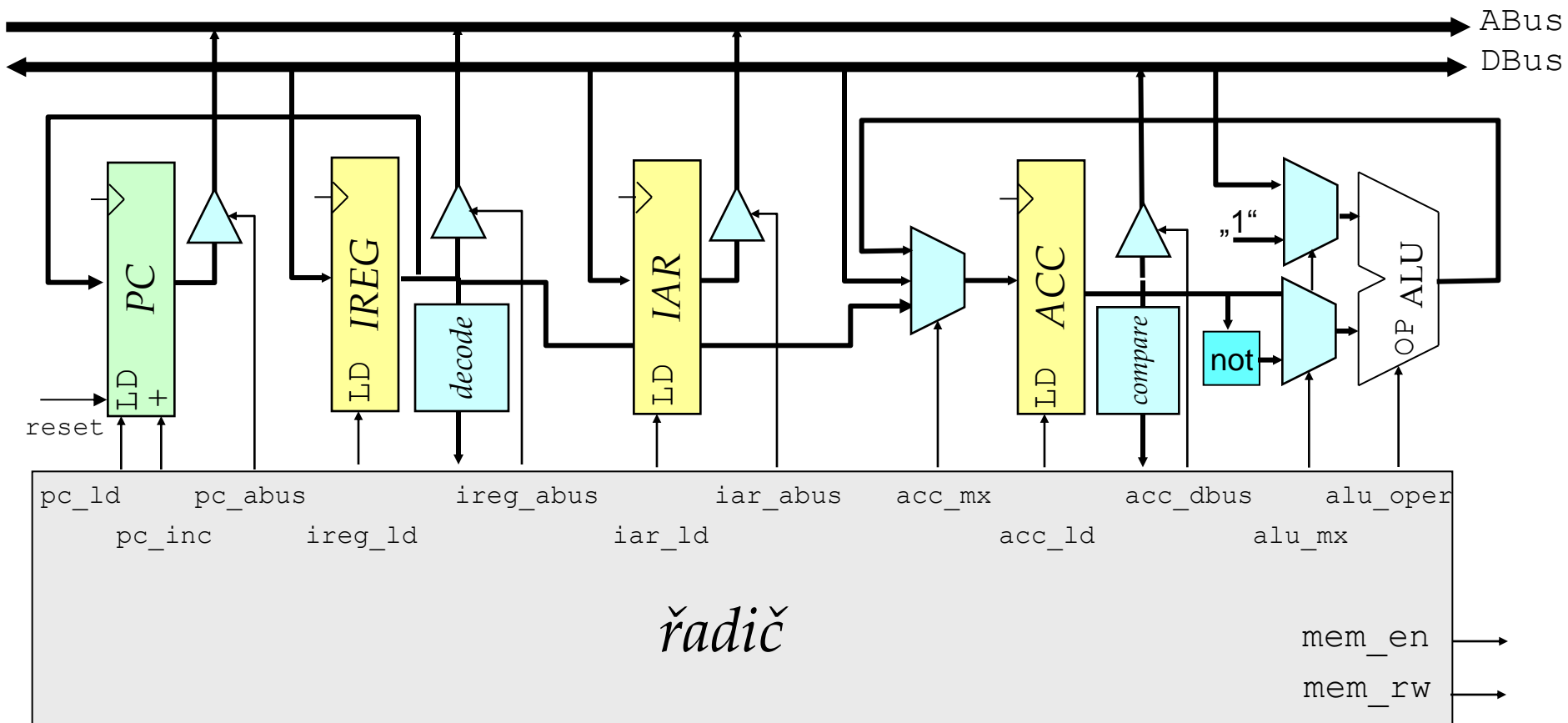

Příklad: BRANCH 05

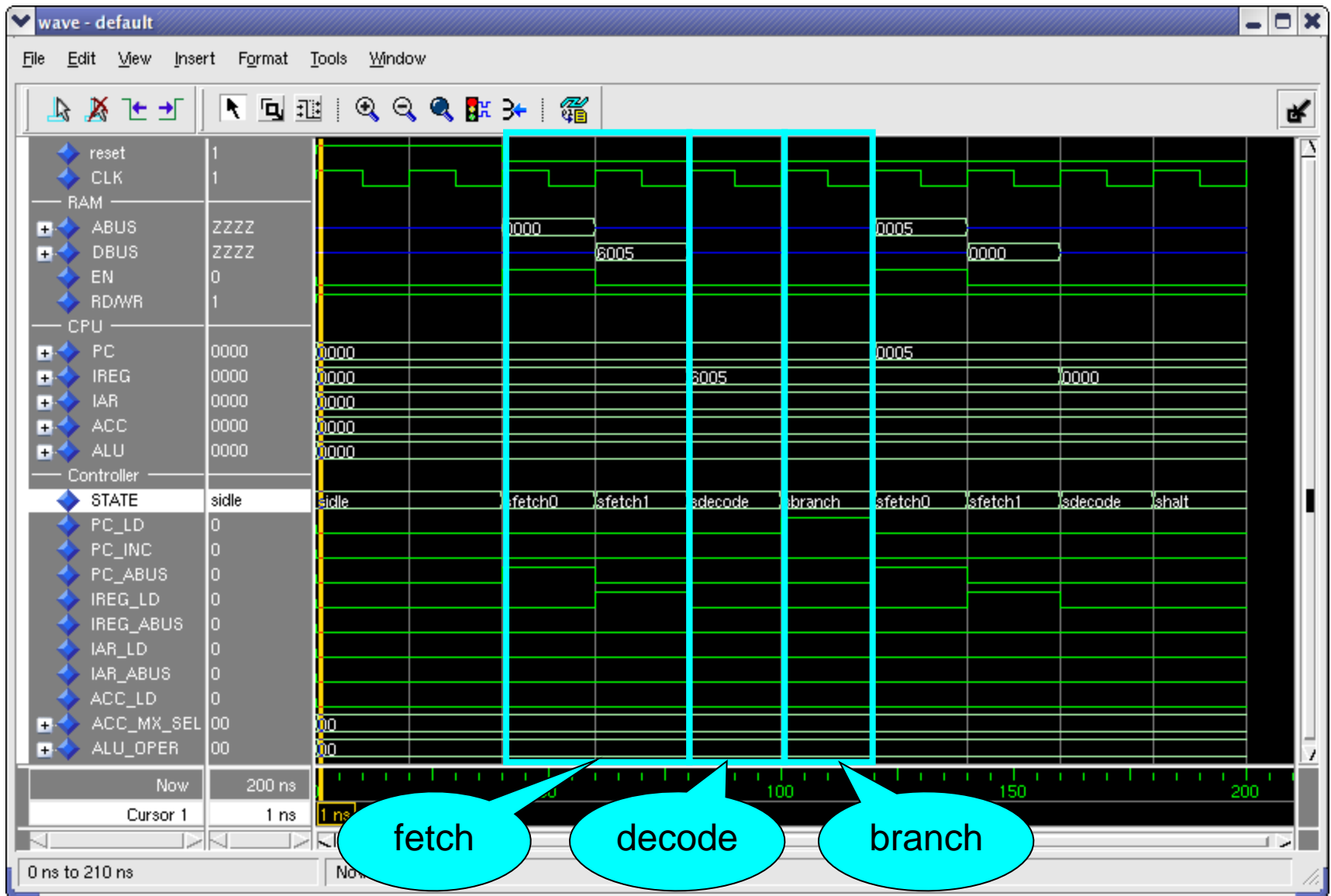


Příklad programu

Sečti hodnoty uložené na adresách 20-2f a zapiš výsledek na adresu 10.

<u>Adresa</u>	<u>Instrukce</u>	<u>Komentář</u>
0000 (start)	1000 mload 0000	ACC <= 0
0001	4010 dstore M[0010]	M[0010] <= ACC
0002	1020 mload 0020	ACC <= 0020
0003	4011 dstore M[0011]	M[0011] <= ACC
0004 (loop)	1030 mload 0030	ACC <= 0030
0005	0001 negate	ACC <= -ACC
0006	a011 add M[0011]	ACC <= ACC + M[0011]
0007	700f if 0 branch 000f	goto end
0008	3011 iload *M[0011]	ACC <= *M[0011]
0009	a010 add M[0010]	ACC <= ACC + M[0010]
000a	4010 dstore M[0010]	M[0010] <= ACC
000b	1001 mload 0001	ACC <= 1
000c	a011 add M[0011]	ACC <= M[0011]+ACC
000d	4011 dstore M[0011]	M[0011] <= ACC
000e	6004 branch 0004	goto loop
000f (end)	0000 halt	halt
0010		Store sum here
0011		Pointer to "next" value

Simulace programu

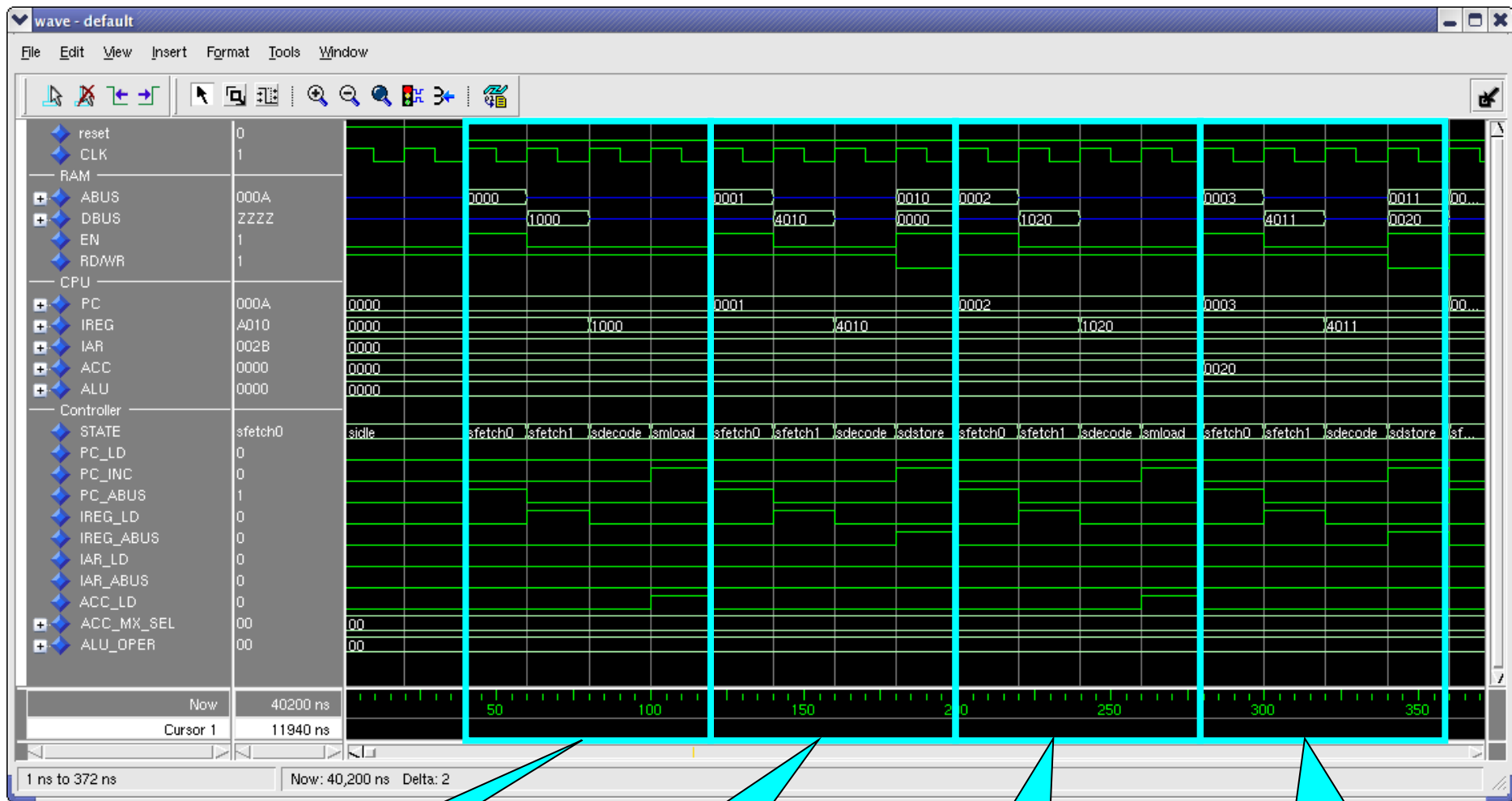

mload 0000

dstore M[0010]

mload 0020

dstore M[0011]