

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta informačních technologií



ITO- TEORIA OBVODOV
2012/2013

Skupiny

1A 2E 3H 4A 5E 6H

Úloha č.1

U [V]	R1 [Ω]	R2 [Ω]	R3 [Ω]	R4 [Ω]	R5 [Ω]	R6 [Ω]	R7 [Ω]	R8 [Ω]
80	350	650	410	130	360	750	310	190

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_A = \frac{R_1 \cdot \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}}{R_1 + R_4 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}}$$

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_4}{R_1 + R_4 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}}$$

$$R_C = \frac{R_4 \cdot \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}}{R_1 + R_4 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}}$$

$$R_{AB5C6} = R_A + \frac{(R_B + R_5) \cdot (R_C + R_6)}{(R_B + R_5) + (R_C + R_6)}$$

$$R_{ekv} = R_{AB5C6} + \frac{R_7 \cdot R_8}{R_7 + R_8}$$

$$R_{ekv} = 513.8290 \text{ } \Omega$$

$$I = \frac{U}{R_{ekv}}$$




$$I = 0.1557 \text{ A}$$

$$I_{R7} = I \cdot \frac{R_7 \cdot R_8}{R_7 + R_8}$$

$$I_{R7} = 0.0592 \text{ A}$$

$$U_{R7} = R_7 \cdot I_{R7}$$

$$U_{R7} = 18.352 \text{ V}$$

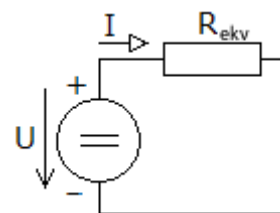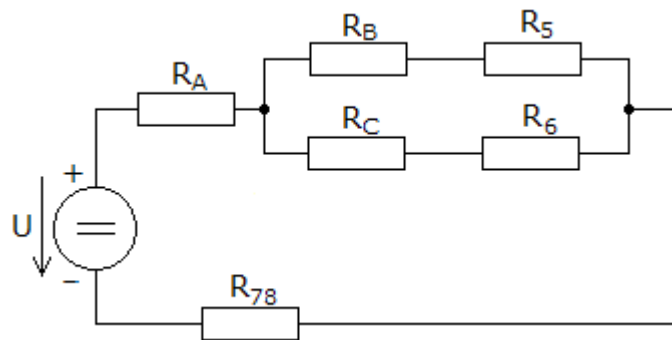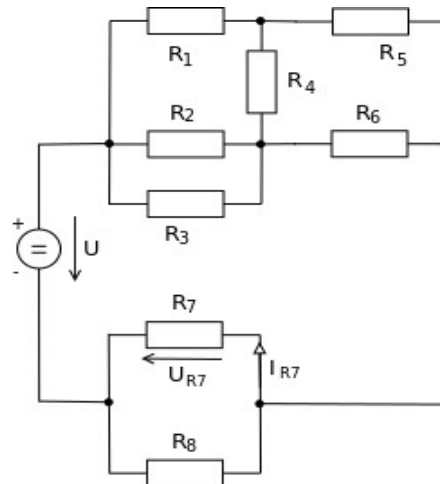

Úloha č.2

U [V]	R1 [Ω]	R2 [Ω]	R3 [Ω]	R4 [Ω]	R5 [Ω]
250	335	625	245	250	180

$$I_{R5} = \frac{U_i}{R_i + R_5}$$

$$R_A = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \quad R_B = \frac{R_2 \cdot R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \quad R_C = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_{ekv} = R_A + \frac{R_B \cdot (R_C + R_4)}{R_B + (R_C + R_4)}$$

$$R_{ekv} = R_i = 239.4498 \, \Omega$$

Prechod na hviezdu

$$R_A = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \quad R_B = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \quad R_C = \frac{R_2 \cdot R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$U_i = \frac{U \cdot (R_B + R_4)}{R_B + R_C + R_4}$$




$$U_i = 161.6859 \, \text{V}$$

$$I_{R5} = \frac{U_i}{R_i + R_5}$$

$$I_{R5} = 0.3855 \, \text{A}$$

$$U_{R5} = R_5 \cdot I_{R5}$$

$$U_{R5} = 69.39 \, \text{V}$$

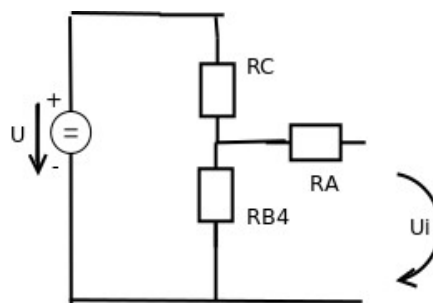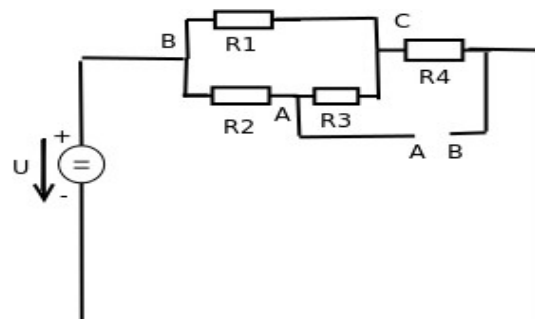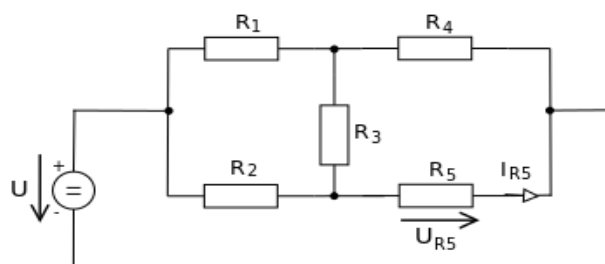

Úloha č.3

U1 [V]	U2 [V]	I [A]	R1 [Ω]	R2 [Ω]	R3 [Ω]	R4 [Ω]	R5 [Ω]	R6 [Ω]
130	95	0.5	470	390	580	280	205	350


Uzly:

$$A: I - I_{R1} + I_{R2} - I_{R3} = 0$$

$$B: I_{R3} - I_{R5} + I_{R6} - I_{R2} = 0$$

$$C: I_{R5} - I_{R6} - I_{R4} = 0$$

Jednotlivé prúdy:

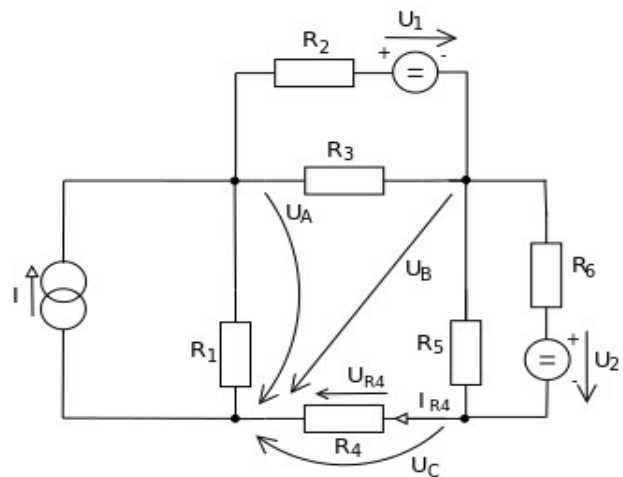

$$I_{R1}: R_1 \cdot I_{R1} - U_A = 0 \Rightarrow I_{R1} = \frac{U_A}{R_1}$$

$$I_{R2}: R_2 \cdot I_{R2} - U_1 + U_A - U_B = 0 \Rightarrow I_{R2} = \frac{U_1 + U_B - U_A}{R_2}$$

$$I_{R3}: R_3 \cdot I_{R3} - U_A + U_B = 0 \Rightarrow I_{R3} = \frac{U_A - U_B}{R_3}$$

$$I_{R4}: R_4 \cdot I_{R4} - U_C = 0 \Rightarrow I_{R4} = \frac{U_C}{R_4}$$

$$I_{R5}: R_5 \cdot I_{R5} - U_B + U_C = 0 \Rightarrow I_{R5} = \frac{U_B - U_C}{R_5}$$

$$I_{R6}: R_6 \cdot I_{R6} - U_2 + U_B - U_C = 0 \Rightarrow I_{R6} = \frac{U_2 + U_C - U_B}{R_6}$$

Rovnice pre jednotlivé uzly - sústava troch rovníc s tromi neznámymi: U_A , U_B , U_C :

$$A: I - \frac{U_A}{R_1} + \frac{U_1 + U_B - U_A}{R_2} - \frac{U_A - U_B}{R_3} = 0$$

$$B: \frac{U_A - U_B}{R_3} - \frac{U_B - U_C}{R_5} + \frac{U_2 + U_C - U_B}{R_6} - \frac{U_1 + U_B - U_A}{R_2} = 0$$

$$C: \frac{U_B - U_C}{R_5} - \frac{U_2 + U_C - U_B}{R_6} - \frac{U_C}{R_4} = 0$$

$$U_A = 183.382 \text{ V}$$

$$U_B = 80.0393 \text{ V}$$

$$U_C = U_{R4} = 30.7511 \text{ V}$$

$$U_{R4} = I_{R4} \cdot R_4 \Rightarrow I_{R4} = \frac{U_{R4}}{R_4}$$

$$I_{R4} = 0.1098 \text{ A}$$

Úloha č. 4

U [V]	R1 [Ω]	R2 [Ω]	R3 [Ω]	L [mH]	C1 [μF]	C2 [μF]	F [Hz]
45	140	210	340	470	210	150	70

$$u = U \cdot \sin(2\pi f t)$$

$$u_L = U_{L \cdot \sin}(2\pi f t + \varphi_L)$$

$$\omega = 2\pi f = 439.8230 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$X_{C1} = j \frac{-1}{\omega \cdot C_1} = -10.8269 j \Omega$$

$$X_{C2} = \frac{-1}{\omega \cdot C_2} = -15.1576 j \Omega$$

$$X_L = \omega \cdot L j = 206.7169 j \Omega$$


$$Z_1 = R_1 + X_L = 140 + 206.7169 j \Omega$$

$$Z_2 = R_2 + X_{C2} = 210 - 15.1576 j \Omega$$

$$Z_3 = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$Z_4 = \frac{Z_3 \cdot R_3}{Z_3 + R_3}$$
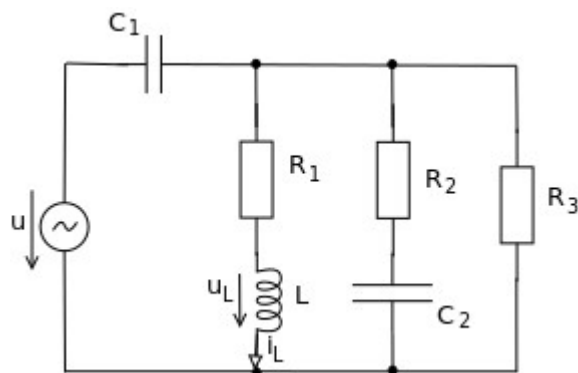
$$Z = Z_4 + X_{C1} = 92.4563 + 16.8833 j$$



$$I = \frac{U}{Z} = 0.47101 - 0.0860104j$$

$$U_L = I \cdot Z_4 = 29.1206 + 24.8217j$$

$$|U_L| = 38.2639 \text{ V}$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{\Im(U_L)}{\Re(U_L)}\right) = 0.705871 \text{ rad.s}^{-1} = 40^\circ 26' 36''$$


Úloha č. 5

U1 [V]	U2 [V]	R1 [Ω]	R2 [Ω]	L1 [mH]	L2 [mH]	C1 [μF]	C2 [μF]	F [Hz]
50	30	145	135	130	60	100	65	90

$$u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi ft)$$

$$u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi ft)$$
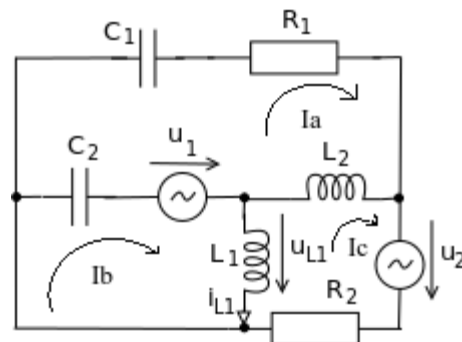
$$\omega = 2\pi f = 565.4867 \text{ rad.s}^{-1}$$



Použitá metóda smyčkových prúdov. Pozn.: Pomocné „smery šípok“ napájacích zdrojov platia pre špeciálny časový okamih ($t = \pi/2\omega$).

Rovnice pre jednotlivé smyčky:

$$I_A \cdot \frac{-1}{j\omega C_1} + I_1 \cdot R_1 + (I_A - I_C) \cdot j\omega L_2 - U_1 + (I_A - I_B) \cdot \frac{-1}{j\omega C_2} + U_1 = 0$$

$$(I_B - I_C) \cdot j\omega L_1 + (I_B - I_A) \cdot \frac{-1}{j\omega C_2} + U_1 = 0$$

$$(I_C - I_B) \cdot j\omega L_1 + I_C \cdot R_2 + U_2 + (I_C - I_A) \cdot j\omega L_2 = 0$$

Dosadíme, upravíme, a vypočítame I_A, I_B, I_C :

$$I_A \cdot (-17.6839j) + I_A \cdot 145 + (I_A - I_C) \cdot 33.9292j - 50 + (I_A - I_B) \cdot (-27.2060j) = 0$$

$$(I_B - I_C) \cdot 73.5133j + (I_B - I_A) \cdot (-27.2060j) + 50 = 0$$

$$(I_C - I_B) \cdot 73.5133j + I_C \cdot 135 + 30 + (I_C - I_A) \cdot 33.9292j = 0$$

$$I_A = 0.4861 - 0.0846j$$

$$I_B = -0.9973 + 0.8695j$$

$$I_C = -0.6121 + 0.1016j$$

$$X_{LI} = j \cdot \omega \cdot L_1 = 73.5133j$$

$$U_L = (I_B - I_C) \cdot X_{LI} = -56.4509 - 28.3173j$$

$$|U_L| = \sqrt{-28.3173^2 - 56.4509^2} = 63.1551 V$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{\Im(U_L)}{\Re(U_L)}\right) = 0.4649 \text{ rad} \cdot s^{-1} = 26^\circ 38' 12''$$

Úloha č. 6

U [V]	R [Ω]	C [F]	Uc(0)
18	40	50	9


$$U_C' = \frac{1}{C} \cdot i \quad i = i_C = i_R$$

Pre celkové napätie platí:

$$U_R + U_C - U = 0$$

$$U = R \cdot I + U_C$$

$$I = \frac{U - U_C}{R}$$

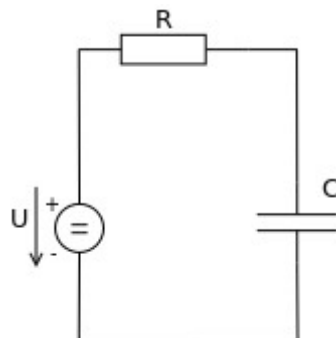

Dosadíme:

$$U_C' = \frac{1}{C} \cdot \frac{U - U_C}{R} \Rightarrow \frac{18 - U_C}{2000}$$

Charakteristická rovnica:

$$2000 U_C' + U_C = 18 \quad U_C(0) = 9$$

$$2000\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda = -1/2000 = -0.0005$$

Očakávané riešenie:

$$U_C(t) = k(t) \cdot e^{\lambda t} = k(t) \cdot e^{-0.0005t}$$

$$U_C'(t) = k'(t) \cdot e^{\lambda t} + k(t) \cdot \lambda \cdot e^{\lambda t}$$

Dosadením do charakteristickej rovnice:

$$2000(k'(t)e^{-0.0005t} - 0.0005 \cdot k(t) \cdot e^{0.0005t}) - k(t) \cdot e^{-0.0005t} = 18$$

$$k'(t) \cdot e^{\lambda t} = 0.009 \Rightarrow k'(t) = 0.009 \cdot e^{0.0005t}$$

Integrácia:

$$k(t) = 0.009 \cdot \frac{1}{0.005} \cdot e^{0.0005t} \Rightarrow 18 \cdot e^{0.0005t} + q$$

Dosadenie do očakávaného riešenia:

$$U_C(t) = (18 \cdot e^{0.0005t} + q) \cdot e^{-0.0005t} = 18 + q \cdot e^{-0.0005t}$$

Hladám q:

$$U_C(0) = 9$$

$$9 = 18 + q \cdot e^0$$

$$q = -9$$

$$U_C = 18 - 9 \cdot e^{-0.0005t}$$

Skúška:

$$2000 \cdot U_C' + U_C = 6$$

$$0 + 9 \cdot e^{-0.0005t} + 18 - 9 \cdot e^{-0.0005t} = 18$$

$$\underline{18 = 18}$$

Tabulka výsledkov:

1	A	U_{R7}	18.352 V
		I_{R7}	0.0592 A
2	E	U_{R5}	69.39 V
		I_{R5}	0.3855 A
3	H	U_{R4}	30.7511 V
		I_{R4}	0.1098 A
4	A	$ U_L $	38.2639 V
		ϕ_L	0.705871 rad.s ⁻¹
5	E	$ U_{L1} $	63.1551 V
		ϕ_{L1}	0.4649 rad.s ⁻¹
6	H		