

ZADÁNÍ SEMESTRÁLNÍHO PROJEKTU ITO 2012/13

Vypracujte protokol, který bude obsahovat postup výpočtu, výsledky, Vaše jméno a login. V závěru protokolu uveďte tabulku s čísly úloh, Vašimi variantami zadání a výsledky (za chybějící tabulku bude BODOVÁ SRÁŽKA!!!).

Tento protokol se odevzdává ve formátu PDF a zdrojový soubor v TEXu (zabaleny v zipu, pojmenovaný podle loginu, např. xnovak00.zip). Odevzdání zdrojového programu v TEXu není povinné, ale bude garantovi předmětu sloužit při případném rozhodování o korekci výsledného hodnocení.

Veškeré výpočty provádějte v obecném tvaru a číselné hodnoty dosadte až do výsledných vzorců. Výsledky uvádějte na 4 platná desetinná místa. Dbejte na správný převod jednotek úhlů (radiány na stupně - pozor na kvadrant u komplexního čísla!!!).


Za protokol je možné získat max. 15 bodů v závislosti na věcné správnosti postupu výpočtu a estetických kvalitách protokolu (12 bodů za správné řešení a 3 body za zpracování). Protokol odevzdejte do 20. 12. 2012 prostřednictvím IS FIT (maximální velikost souboru je nastavena na 2MB). Projekty odevzdané po tomto termínu nebudou hodnoceny.

Důležité upozornění: Projekty do předmětu ITO má plně v kompetenci pouze a jedině Ing. Václav Šátek (satek@fit.vutbr.cz). Neobtěžujte svými dotazy doc. Kunovského a doc. Růžičku.

1 (2 body)

Stanovte napětí U_{R7} a proud I_{R7} . Použijte metodu postupného zjednodušování obvodu.


sk.	U [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]	R_7 [Ω]	R_8 [Ω]
A	80	350	650	410	130	360	750	310	190
B	95	650	730	340	330	410	830	340	220
C	100	450	810	190	220	220	720	260	180
D	105	420	980	330	280	310	710	240	200
E	115	485	660	100	340	575	815	255	225
F	125	510	500	550	250	300	800	330	250
G	130	380	420	330	440	450	650	410	275
H	135	680	600	260	310	575	870	355	265

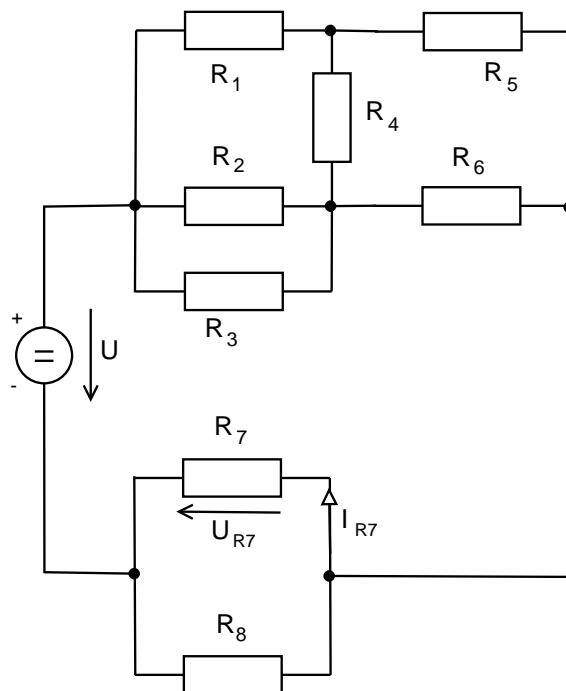

2 (1 bod)

Stanovte napětí U_{R5} a proud I_{R5} . Použijte metodu Theveninovy věty.


sk.	U [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]
A	50	525	620	210	230	130
B	100	310	610	220	120	200
C	200	220	630	240	450	230
D	150	200	660	200	220	330
E	250	335	625	245	250	180
F	130	350	600	195	320	280
G	180	315	615	180	370	300
H	220	360	580	205	360	350

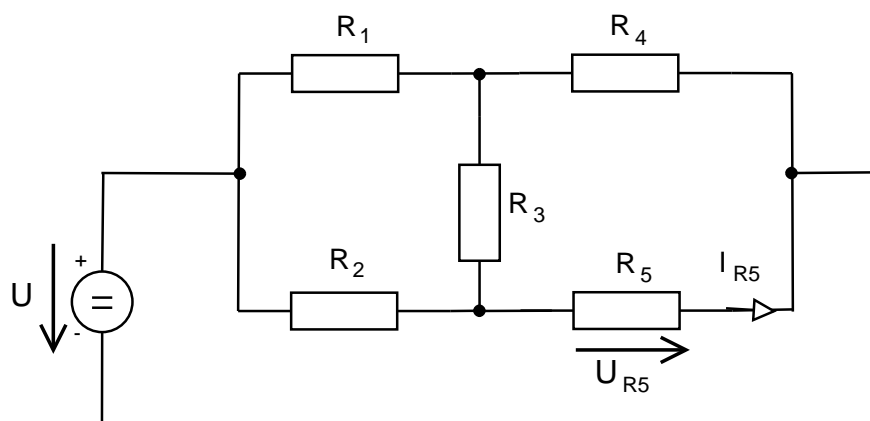

3 (2 body)

Stanovte napětí U_{R4} a proud I_{R4} . Použijte metodu uzlových napětí (U_A , U_B , U_C).

sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	I [A]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]
A	120	90	0.7	530	490	650	390	320	250
B	150	70	0.8	490	450	610	340	340	270
C	110	85	0.75	440	310	560	200	300	285
D	115	60	0.9	500	380	480	370	285	300
E	135	55	0.65	520	420	520	420	215	305
F	145	75	0.85	480	440	530	360	255	320
G	160	105	0.45	460	410	535	330	290	335
H	130	95	0.50	470	390	580	280	205	350

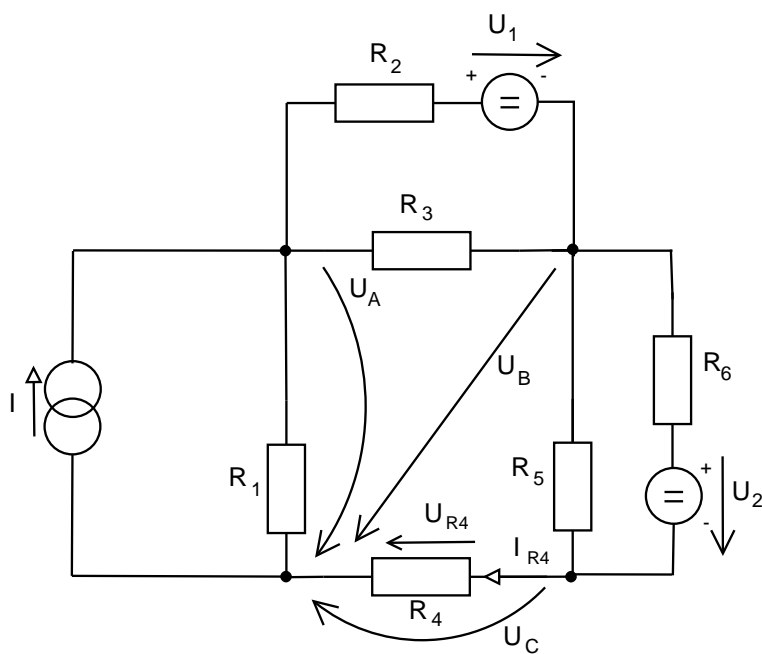


4 (2 body)

Pro napájecí napětí platí: $u = U \cdot \sin(2\pi ft)$. Ve vztahu pro napětí na cívce: $u_L = U_L \cdot \sin(2\pi ft + \varphi_L)$ určete $|U_L|$ a φ_L . Použijte metodu zjednodušování obvodu.

Pozn: Pomocný “směr šipky napájecího zdroje platí pro speciální časový okamžik ($t = \frac{\pi}{2\omega}$).”

sk.	U [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	L [mH]	C_1 [μ F]	C_2 [μ F]	f [Hz]
A	45	140	210	340	470	210	150	70
B	35	160	220	270	480	440	170	85
C	55	180	175	410	450	110	185	80
D	50	190	180	220	420	120	205	90
E	60	200	215	320	400	230	215	65
F	75	165	150	380	430	310	235	95
G	45	145	165	430	500	315	255	50
H	65	150	130	350	490	215	270	60

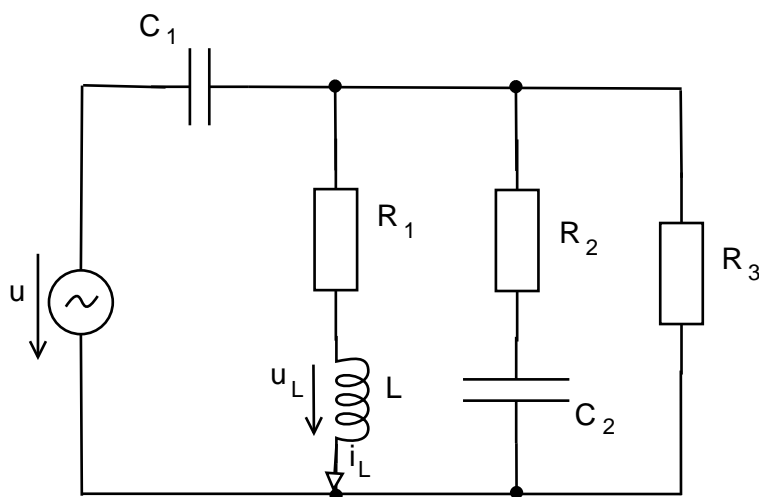


5 (3 body)

Pro napájecí napětí platí: $u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi ft)$, $u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi ft)$. Ve vztahu pro napětí na cívce L_1 : $u_{L_1} = U_{L_1} \cdot \sin(2\pi ft + \varphi_{L_1})$ určete $|U_{L_1}|$ a φ_{L_1} . Použijte metodu smyčkových proudů.

Pozn: Pomocné “směry šipek napájecích zdrojů platí pro speciální časový okamžik ($t = \frac{\pi}{2\omega}$).”

sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	L_1 [mH]	L_2 [mH]	C_1 [μ F]	C_2 [μ F]	f [Hz]
A	35	55	125	140	120	100	200	105	70
B	25	40	115	150	100	85	220	95	80
C	35	45	105	130	220	70	230	85	75
D	45	50	135	155	180	90	210	75	85
E	50	30	145	135	130	60	100	65	90
F	20	35	120	100	170	80	150	90	65
G	55	50	130	125	140	60	160	80	60
H	65	60	100	105	160	75	155	70	95

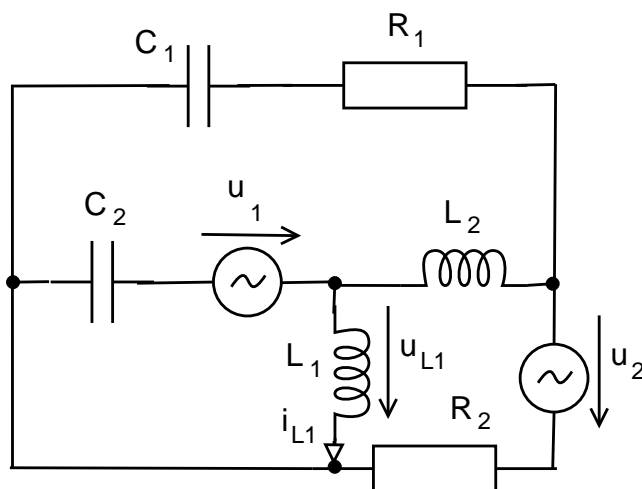

6 (2 body)

Sestavte diferenciální rovnici popisující chování obvodu na obrázku, dále ji upravte dosazením hodnot parametrů. Vypočítejte analytické řešení $u_C = f(t)$. Proveďte kontrolu výpočtu dosazením do sestavené diferenciální rovnice.

sk.	U [V]	C [F]	R [Ω]	$u_C(0)$ [V]
A	4	40	10	2
B	6	10	20	3
C	8	15	35	4
D	10	25	30	5
E	12	30	45	6
F	14	35	15	7
G	16	45	25	8
H	18	50	40	9

